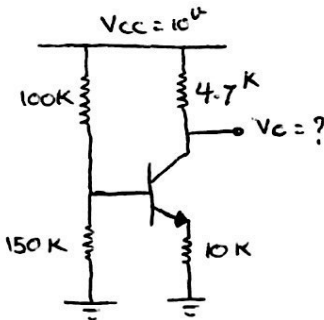



رضا آيينه نور
9814303
ميرن سحره آين

#1 $\begin{cases} |V_{BE,ON}| = 0.7 \text{ V} \\ \beta = 100 \end{cases}$



$$V_{TH} = \frac{150 \text{ K}}{100 + 150} \times 10 \text{ V} = 6 \text{ V}$$
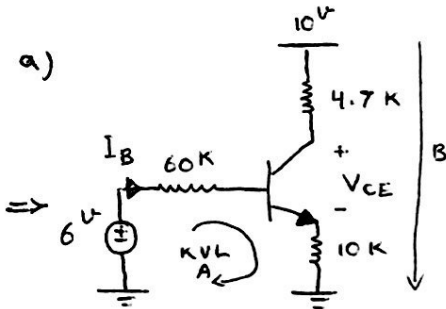
$$R_{TH} = 100 \text{ K} \parallel 150 \text{ K} = 60 \text{ K}\Omega$$



$$4.7 \gg \frac{60 \text{ K}}{100 + 1} \rightarrow \text{KVL @ B} : -6 + 60 \text{ K} \times I_B + V_{BE,ON} + 10 \text{ K} \times I_E$$

$$\Rightarrow I_E = 0.53 \text{ mA} \approx I_C$$


$$\text{KVL @ B} : -10 + 4.7 \text{ K} \times 0.53 \text{ mA} + V_{CE} + 10 \text{ K} \times 0.53 \text{ mA} = 0 \Rightarrow V_{CE} = 2.2 \text{ V} \Rightarrow V_C = V_{CE} + 10 \text{ K} \times I_E$$

$$\Rightarrow V_C = 2.2 + 10 \text{ K} \times 0.53 \text{ mA} = 7.5 \text{ V}$$

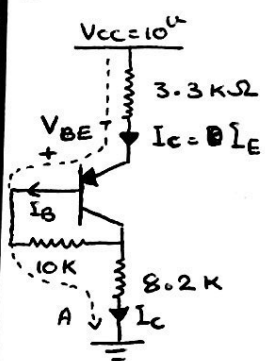b) $\text{KVL @ A} : -6 + 60 \text{ K} \times I_B + 0.7 + 10 \text{ K} \times I_E = 0 \Rightarrow \frac{I_B}{\beta + 1} \rightarrow I_E \left(\frac{60 \text{ K}}{101} + 10 \text{ K} \right) = 5.3$

$$\Rightarrow I_E = \frac{5.3}{10.6 \text{ K}} = 0.5 \text{ mA} \quad , \quad I_B = \frac{0.5 \text{ mA}}{101} = 0.005 \text{ mA} \quad , \quad I_C = I_E - I_B = 0.495 \text{ mA}$$



$$\text{KVL @ B} : -10 + 4.7 \text{ K} \times I_C + V_{CE} + 10 \text{ K} \times I_E = 0 \Rightarrow V_{CE} = 2.6735 \text{ V} \Rightarrow V_C = 7.6735 \text{ V}$$



$$3.3 \text{ K} + 8.2 \text{ K} \gg \frac{10 \text{ K}}{100} \Rightarrow \text{KVL @ A} : -10 + 3.3 \text{ K} \times I_E - 0.7 + 10 \text{ K} \times I_B + 8.2 \text{ K} \times I_C$$

$$\Rightarrow I_E \approx I_C \Rightarrow -10 + 3.3 \text{ K} \times I_C - 0.7 + 10 \text{ K} \left(\frac{I_C}{100 + 1} \right) + 8.2 \text{ K} \times I_C = 0$$
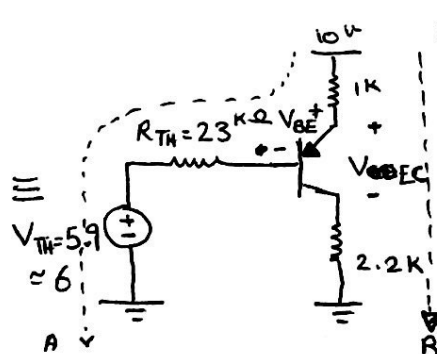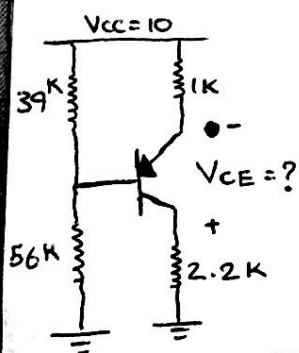
$$\Rightarrow I_C = \frac{10.7}{11.5} = 0.9 \approx I_E$$




$$\text{KVL @ A} : -10 + 1 \text{ K} \times I_E - 0.7 + 2.2 \text{ K} \times I_B + 6 = 0$$

$$\Rightarrow I_E = 4.7 \text{ mA} \approx I_C$$

$$\text{KVL @ B} : -10 + 1 \text{ K} \times 4.7 \text{ mA} + V_{EC} + 2.2 \text{ K} \times 4.7$$


$$\Rightarrow V_{EC} = -5.04 \Rightarrow V_{CE} = 5.04 \text{ V}$$

#2

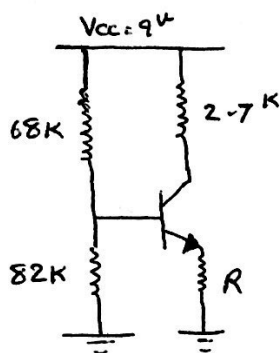

$$\beta = 100$$

$$V_{BE,ON} = 0.7V$$

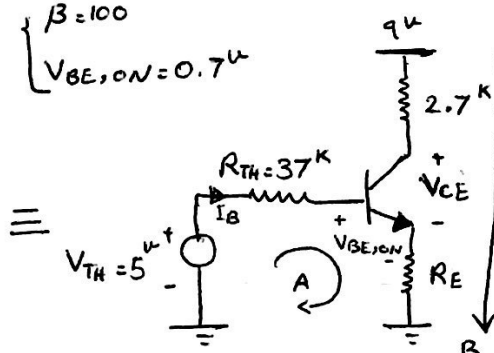

$$KVL @ A: -5 + 37 \times I_B + 0.7 + R_E I_E = 0$$

$$\Rightarrow$$

$$-5 + 37 \left(\frac{I_E}{101} \right) + 0.7 + R_E I_E = 0$$

$$\Rightarrow 0.37 I_E + R_E I_E = 4.3 \quad (I)$$

$$\Rightarrow I_E (0.37 + R_E) = 4.3$$


$$KVL @ B: -9 + 2.7 \times I_C + V_{CE} + R_E I_E = 0 \quad (II)$$

$$(I) \text{ in } (II) \Rightarrow -9 + 2.7 \left(\frac{4.3}{0.37 + R_E} \right) + V_{CE} + R_E \left(\frac{4.3}{0.37 + R_E} \right) = 0 \Rightarrow V_{CE} = 9 - \frac{11.61}{0.37 + R_E} - \frac{4.3 R_E}{0.37 + R_E}$$

$$I_C = I_E$$

$$V_{CE} > 0.2 \Rightarrow R_E < \frac{8.36}{13} \approx 0.6 K\Omega$$


#3

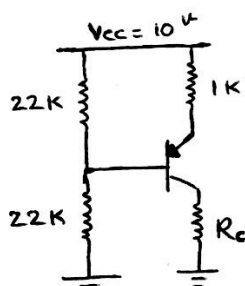

$$\beta \rightarrow \infty$$

$$V_{BE,ON} = 0.7V$$

$$0 < R_E < 50 K\Omega$$

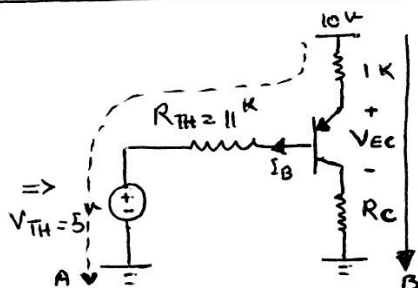


$$KVL @ A: -10 + 1 \times I_E + 0.7 + 11 \times I_B + 5 = 0$$


$$\Rightarrow I_E = 4.3 \text{ mA}$$

$$KVL @ B: -10 + 1 \times (4.3 \text{ mA}) + V_{EC} + R_E I_E = 0 \Rightarrow V_{EC} = 5.7 - R_E I_E$$
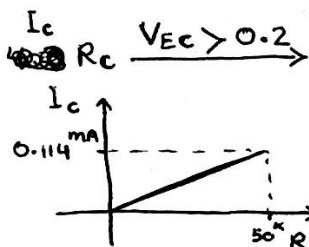
$$\Rightarrow 5.7 > I_C R_E \xrightarrow[R_E = 50K]{R_C = 0} \begin{cases} \text{if } R_C = 0 \rightarrow I_C = 0 \\ \text{if } R_C = 50K \rightarrow I_C < 0.114 \text{ mA} \end{cases}$$




#4

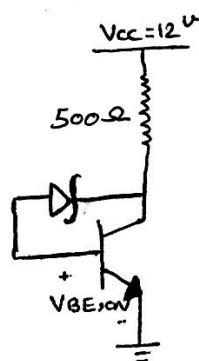

$$\beta = 100$$

$$V_{BE,ON} = 0.7V$$

$$V_Z = 5V$$

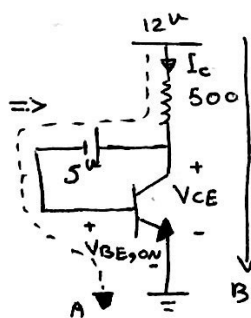



$$KVL @ A: -12 + 500 I_C + 5 + 0.7 = 0$$

$$\Rightarrow I_C = 12.6 \text{ mA}$$

$$KVL @ B: -12 + 0.5 \times 12.6 + V_{CE} = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 5.7V$$

#5

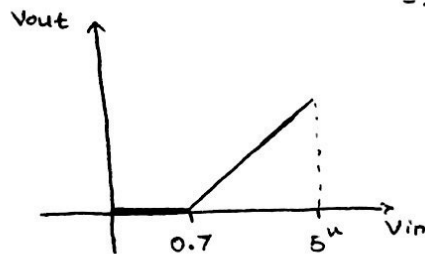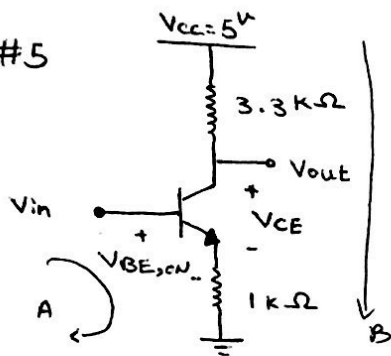

if $0 < V_{in} < 0.7 \rightarrow V_{BE} \text{ is off} \rightarrow V_{out} = 0$


if $V_{in} > 0.7 \rightarrow V_{BE} \text{ is ON} \rightarrow V_{out} = V_{CE} + I^k \times I_E$

KVL @ A: $-V_{in} + 0.7 + I^k \times I_E = 0 \Rightarrow I_E = \frac{V_{in} - 0.7}{1^k} \quad (I)$

\Rightarrow KVL @ B: $-5 + 3.3^k \times I_E + V_{CE} + 1^k \times I_E = 0$

$\Rightarrow V_{out} = 5 - 3.3^k \times I_E \quad (II) \xrightarrow{(I) \text{ in } (II)} V_{out} = 7.31 - 3.3V_{in}$

#6

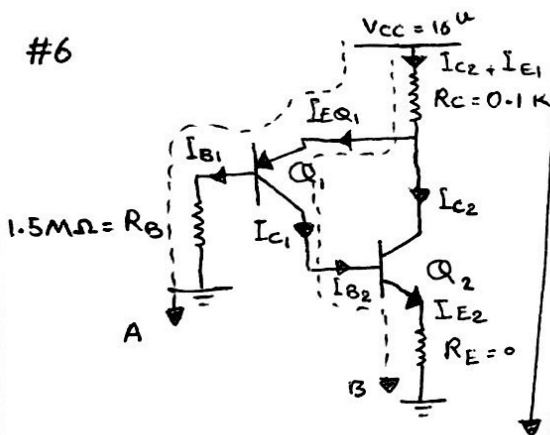

$\beta_1 = 160$
 $\beta_2 = 200$
 $|V_{CE,sat}| = 0.2^u$
 $|V_{BE,ON}| = 0.7^u$

$$I_{B2} = I_{C1}$$


KVL @ A: $-16 + 0.1^k (I_{C2} + I_{E1}) - 0.7 + 1.5^M \times I_{B1} = 0$

$I_{E1} = I_{C1} = I_{B2} = 0 \Rightarrow 0.1^k (I_{C2}) = 16.7 \Rightarrow I_{C2} = 167 \text{ mA}$


KVL @ A: $-16 + 0.1^k \times I_{C2} + V_{CE2} = 0 \Rightarrow V_{CE2} = -0.7^u \rightarrow \text{Bias Point} = (167^{\text{mA}}, -0.7^u)$

KVL @ B: $-16 + 0.1^k \times I_{C2} + V_{EC1} + V_{BE2} = 0 \Rightarrow V_{EC1} = -1.4^u \rightarrow \text{Bias Point} = (0, -1.4^u)$

#7

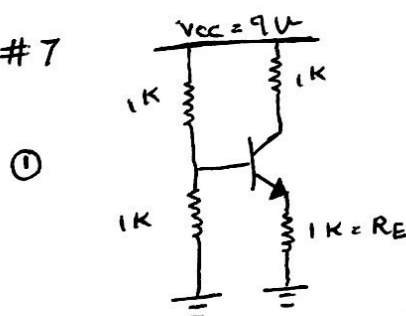

$R_{TH(1)} = \frac{1}{2} = 0.5^k \Omega$

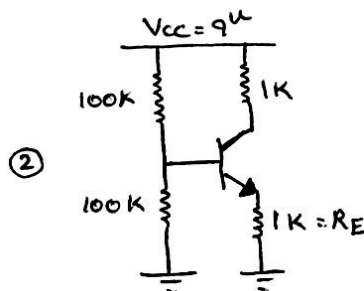


$R_{TH(2)} = \frac{100^k}{200} = 50^k \Omega$

$R_E \gg \frac{R_{TH}}{\beta + 1} \rightarrow I_B = 0$

$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} : 1^k \gg \frac{0.5^k}{100} = 0.005^k \checkmark \\ \textcircled{2} : 1^k \gg \frac{50^k}{100} = 0.5^k \times \end{array} \right.$

in the first circuits, the Base current can be ignored, Because: $R_E \gg \frac{R_{TH}}{\beta + 1}$

#8

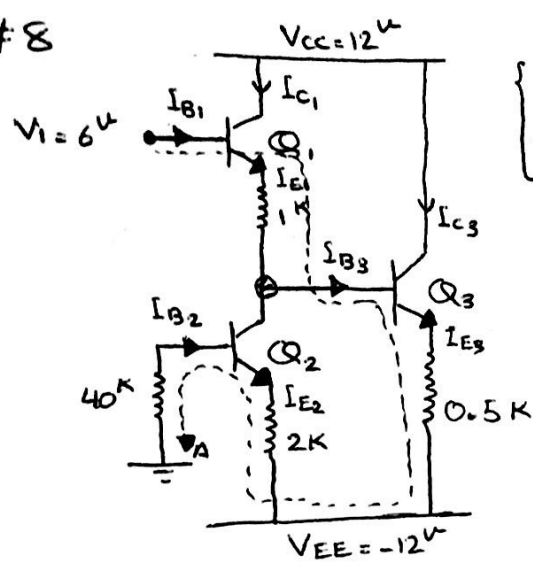

$$\begin{cases} \beta = 100 \\ V_{BE,ON} = 0.6V \end{cases}$$

$$I_{C2} = I_{E1} - I_{B3} \Rightarrow I_{C2} \approx I_{E2} \approx I_{E1} \approx I_{C1}$$

$$\text{KVL @ A: } -6 + 0.6 + 1^k \times I_{E1} + 0.6 + 0.5^k \times I_{E3} - 12 + 2^k (-I_{E2}) - 0.6 + 40^k (\cancel{I_{B2}}) = 0$$

$$\Rightarrow I_{E1} = -34.8 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ } -12 + V_{CE3} + 0.5^k \times$$