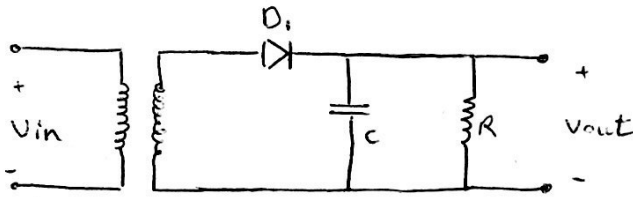


#1



Design Power with

$$\begin{cases} V_{out} = 15V \\ V_{ripple} = 2V \\ V_{in} = 310V \\ f = 60 \text{ Hz} \\ R = 150 \Omega \end{cases}$$


$$V_{out} = V_p - V_{D, on} \Rightarrow V_p = V_{out} + V_{D, on} = 15 + 0.7 = 15.7V$$

$$\Rightarrow V_{ripple} = \frac{V_p - V_{D, on}}{fRC} \Rightarrow 2 = \frac{15.7 - 0.7}{60 \times 150 \times C} \Rightarrow C = \frac{15}{18 \times 10^3} = 830 \times 10^{-6} = 830 \mu F$$

$$PIV = 2V_p - V_{D, on} = 2 \times 15.7 - 0.7 = 30.7 \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{15.7}{310} = 0.05$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_2 = 1 \\ n_1 = 20 \end{cases}$$

#2

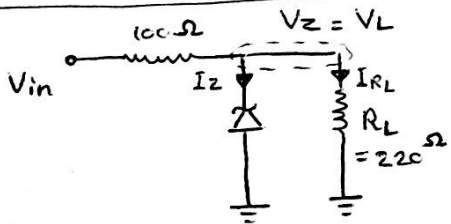

$$\begin{cases} V_z = 6.1V \\ I_{z, min} = 1 \text{ mA} \\ P_{z, max} = 500 \text{ mW} \end{cases}$$

$$P_{z, max} = I_{z, max} \times V_z \Rightarrow I_{z, max} = \frac{500}{6.1} \approx 82 \text{ mA}$$


$$\text{if } I_{RL, min} = 0 \Rightarrow \frac{V_{in, max} - V_z}{100} - I_{RL, min} < I_{z, max}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{in, max} - 6.1}{100} - 0 < 82 \Rightarrow V_{in, max} < 14.3V$$


$$\begin{cases} R_L = 220 \Omega \text{ (const)} \\ V_z = 6.1V \text{ (const)} \end{cases} \Rightarrow I_{RL, max} = \frac{V_z}{R_L} = \frac{6.1}{220} = 0.027A$$

$$\Rightarrow \frac{V_{in, min} - V_z}{100} - I_{RL, max} > |I_{z, min}| \Rightarrow \frac{V_{in, min} - 6.1}{100} - 0.027 > 1 \text{ mA}$$
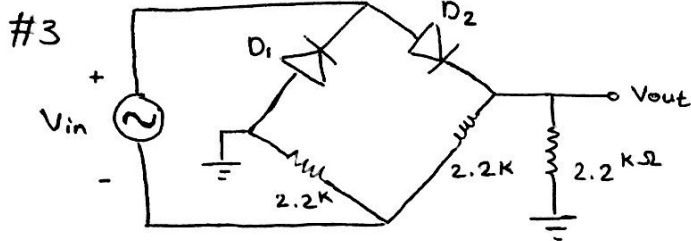
$$\Rightarrow V_{in, min} > 8.2V \Rightarrow 8.2V < V_{in} < 14.3V \Rightarrow R_L \text{ remains } 6.1V$$



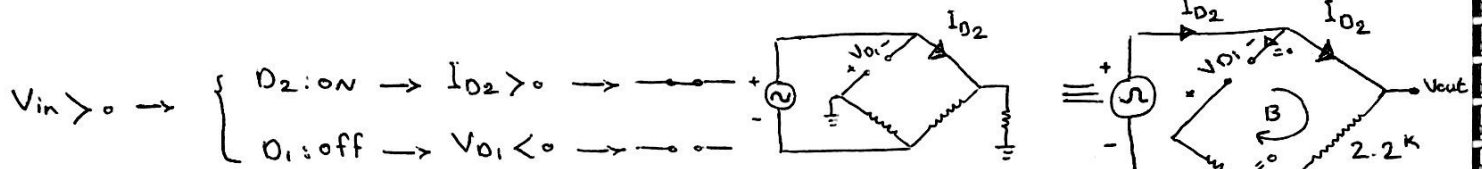
$V_{in} = 40^V$
 plot out-put Voltage ?
 $PIV = ?$



$\Rightarrow \text{KVL: } -V_{in} + 2.2 \times I_{D2} = 0 \xrightarrow{V_{in}=40^V} I_{D2} = \frac{40^V}{2.2^k} = 18^{\text{mA}} > 0 \checkmark$

$\text{KVL in } B: +V_{D1} + 2.2 \times I_{D2} + 4.4 \times 0 = 0 \Rightarrow V_{D1} = -18^{\text{mA}} (2.2^k) = -39.6 < 0 \checkmark$

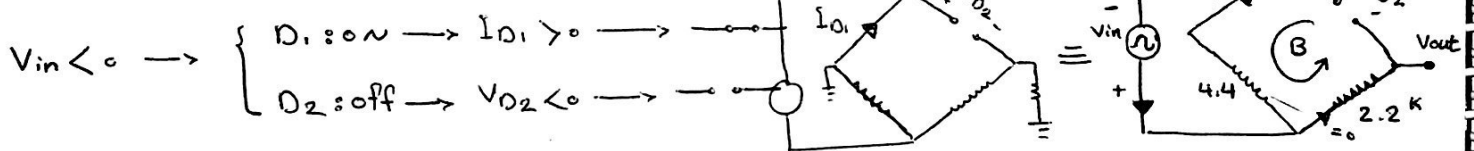$\Rightarrow \underline{V_{out} = V_{in} = 40^V \text{ (AC)}}$





$\text{KVL: } -V_{in} + 4.4 \times I_{D1} = 0 \Rightarrow I_{D1} = 9^{\text{mA}} > 0 \checkmark$



$\text{KVL @ } B: 4.4 (-I_{D1}) + 2.2 \times 0 - V_{D2} = 0 \Rightarrow V_{D2} = -40^V < 0 \checkmark$

$\Rightarrow \underline{V_{out} = 0}$

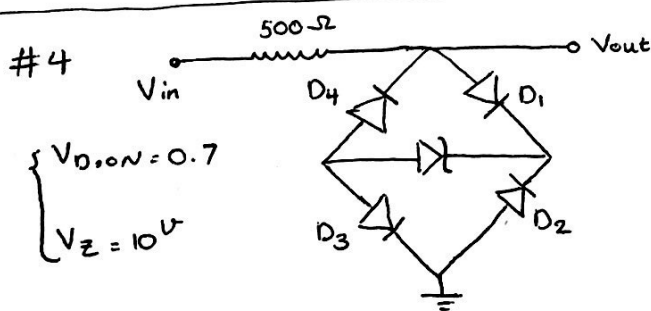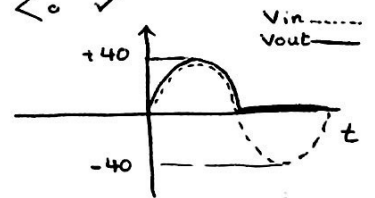
$\Rightarrow \begin{cases} \text{if } V_{in} > 0 \rightarrow V_{out} = V_{in} \\ \text{if } V_{in} < 0 \rightarrow V_{out} = 0 \end{cases}$



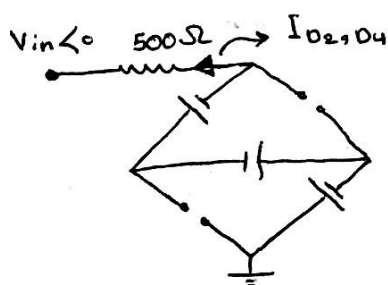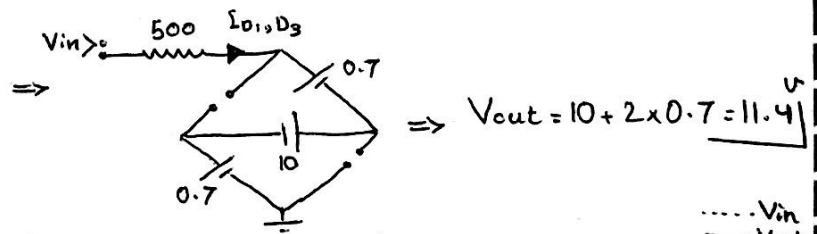$V_{in} > 0 \rightarrow \begin{cases} D_1, D_3 = \text{ON} \\ D_2, D_4 = \text{off} \end{cases}$




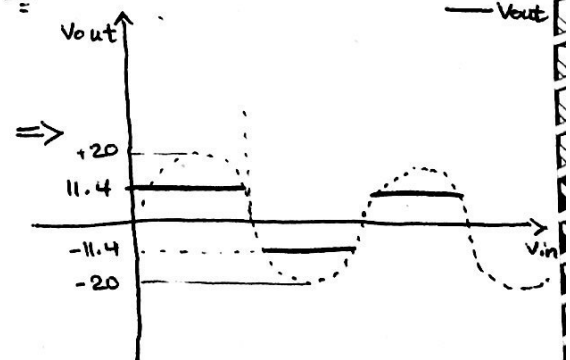$\Rightarrow V_{out} = -10 - 2 \times 0.7 = -11.4^V$




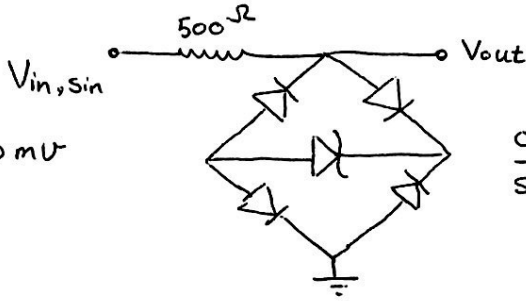
#3 a) b) c)

$$\begin{cases} V_{in, sin} = \pm 10 \text{ mV} \\ R_D = 20 \Omega \\ R_2 = 10 \Omega \end{cases}$$





convert to
s.s model

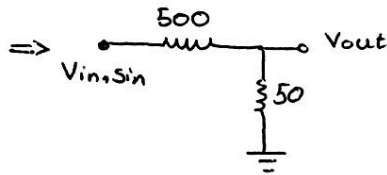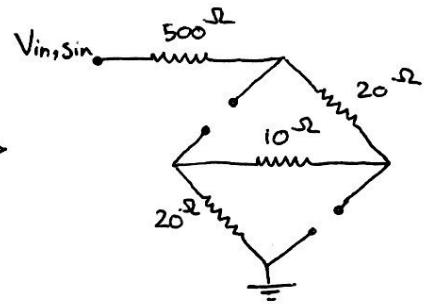

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{50}{550} \times 10 \text{ mV} = \frac{1}{11} \times 10^{-2} \text{ V} \approx 10^{-3} \text{ V}$$
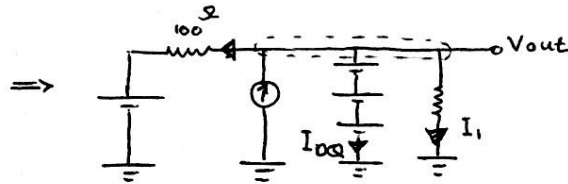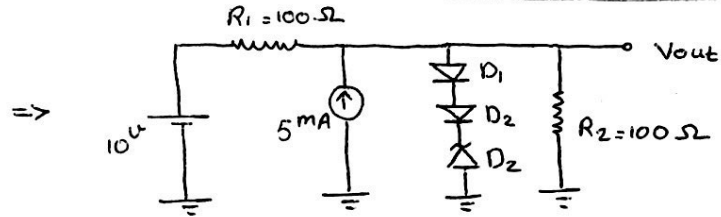
#4

$$\begin{cases} V_{D, on} = 0.7 \text{ V} \\ V_Z = 3.6 \text{ V} \\ r_{D, Z} = 1 \Omega \\ V_T = 25 \text{ mV} \\ V_{in} = 0.01 \sin \omega t \text{ V} \end{cases}$$




$$V_{out} = 2 \times 0.7 + 3.6 = 5 \text{ V}$$


KCL @ V_{out} : $-5 \text{ mA} + \frac{5 - 10}{100} + I_{DQ} + \frac{5 - 0}{100} = 0 \Rightarrow I_{DQ} = 5 \text{ mA}$ Bias Point current

$$r_{D, D1} = r_{D, D2} = \frac{V_T}{I_{DQ}} = \frac{25 \text{ mV}}{5 \text{ mA}} = 5 \Omega$$

convert to
s.s model

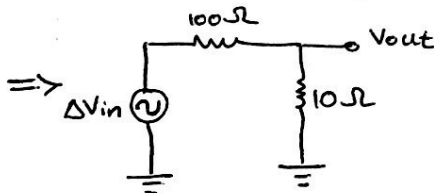
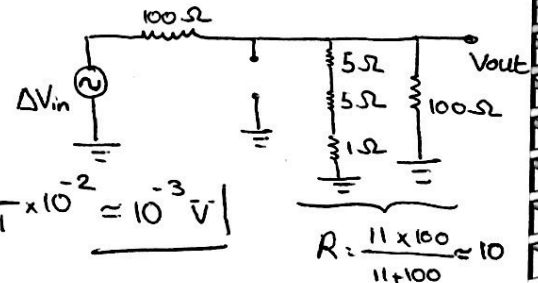
$$\Rightarrow V_{out} = \frac{10}{110} \times 10 \text{ mV} = \frac{1}{11} \times 10^{-2} \approx 10^{-3} \text{ V}$$





$$R = \frac{11 \times 100}{11 + 100} \approx 10$$


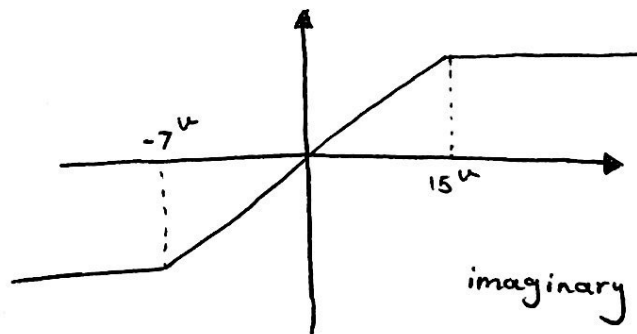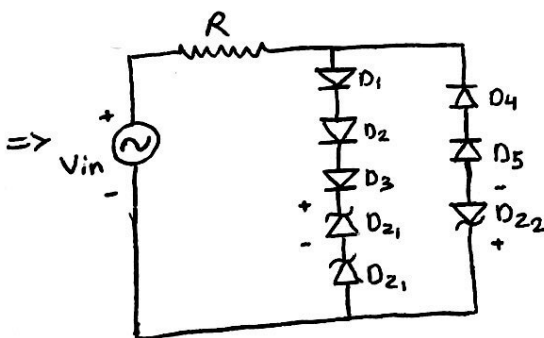
#7

$$\begin{cases} D_{Z1} = 6.3 \text{ V} \\ D_{Z2} = 5.4 \text{ V} \\ D = 0.8 \text{ V} \end{cases}$$

Top cut: $15 \text{ V} \rightarrow 2 D_{Z1} + 3 D$
bottom cut: $7 \text{ V} \rightarrow D_{Z2} + 2 D$



imaginary scale 😊