
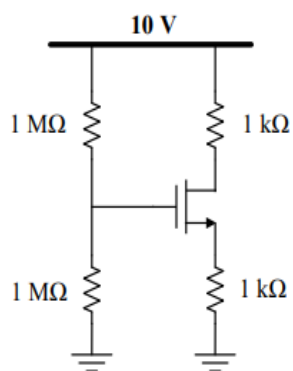


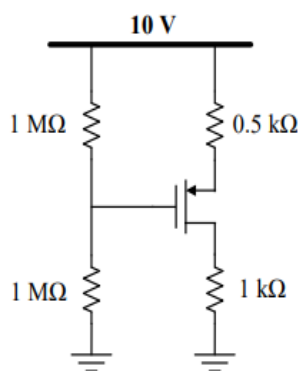
1- In the following circuits, determine the bias points of the transistors.



$$\begin{cases} V_{TH} = 2V \\ \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2} \end{cases}$$



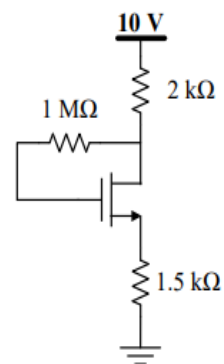
$$\begin{cases} V_{TH} = -1V \\ \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 2 \frac{mA}{V^2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} V_{TH} = 1V \\ \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \frac{mA}{V^2} \end{cases}$$

۱- نقطه کار ترازیستور را

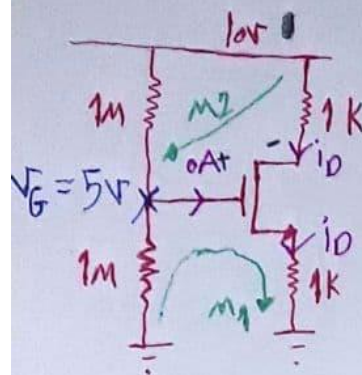

$$V_{TH} = 2V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = \frac{1}{2} \frac{mA}{V^2}$$

$$K = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = \frac{1}{4} \frac{mA}{V^2}$$

در ترانزیستور  $i_D = K (V_{GS} - V_{TH})^2$  شرط  $V_{GS} > V_{TH}$  و  $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$  (شرط اشباع)  $V_{GS} > V_{TH}$  (شرط اشباع)  $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$  (شرط اشباع)

$$KVL @ M_1: -5 + V_{GS} + i_D = 0$$

$$V_{GS} = 5 - i_D \rightarrow \text{یا سطح } i_{Dmin} \text{ قابل قبول}$$

$$i_D = \frac{1}{4} (5 - i_D - 2)^2 \rightarrow 4i_D = (-i_D + 3)^2 \rightarrow$$


$$i_D^2 - 10i_D + 9 = 0 \rightarrow (i_D - 1)(i_D - 9) = 0 \rightarrow i_D = 1mA$$

$$\therefore V_{GS} = -4 \leftarrow i_D = 9 \text{ به ازای}$$

$$KVL @ M_2: V_{GD} = -10 + i_D + 5 = -4V \quad (V_{TH} = 2V \text{ اشباع})$$

$$\left. \begin{array}{l} 1mA \rightarrow i_D \\ -4V \rightarrow V_{GD} \end{array} \right| \text{نقطه کار}$$

ترانزیستور در ناحیه اشباع

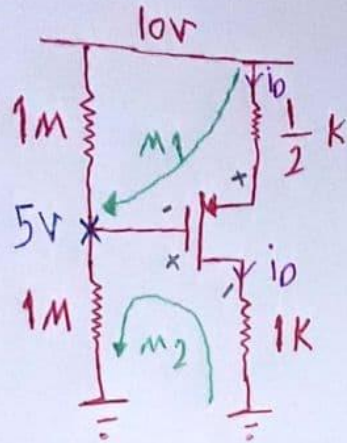

$$V_{TH} = -1V$$

$$\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 2 \frac{mA}{V^2}$$

$$K = 1 \frac{mA}{V^2}$$

$|V_{TH}|$  نیست!

$$V_{GD} \gg V_{TH}$$

یا  $i_D \min$  قابل قبول

$$V_{SG} > |V_{TH}|$$

$$KVL @ M_1: -10 + \frac{i_D}{2} + V_{SG} + 5 = 0 \rightarrow V_{SG} = 5 - \frac{i_D}{2}$$

$$i_D = K (V_{SG} - |V_{TH}|)^2 \rightarrow i_D = \left(5 - \frac{i_D}{2} - 1\right)^2 \rightarrow$$

$$i_D = \left(\frac{8 - i_D}{2}\right)^2 \rightarrow 4i_D = (8 - i_D)^2 \rightarrow i_D^2 - 20i_D + 64 = 0$$

$$(i_D - 4)(i_D - 16) = 0 \rightarrow i_D = 4mA \quad V_{SG} = 5 - \frac{i_D}{2} = 3V > 1V \checkmark$$


$$KVL @ M_2: V_{GD} = -i_D + 5 = 1V > -1V = V_{TH} \checkmark$$

$$i_D = 4mA \rightarrow V_{GD} = 1V$$

در ناحیه اشباع

نقطه کار



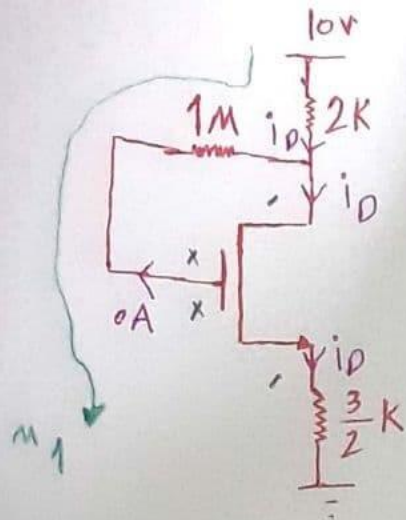

$$V_{TH} = 1V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \frac{mA}{V^2}$$

$$KVL @ M_1: -10 + 2i_D + V_{GS} + \frac{3}{2}i_D = 0 \rightarrow$$

$$V_{GS} = 10 - \frac{7}{2}i_D \rightarrow \text{يا } i_D \text{ min قابل قبول}$$

$$i_D = \frac{1}{2} \left( 10 - \frac{7}{2}i_D - 1 \right)^2 \rightarrow i_D = \frac{1}{2} \left( \frac{18 - 7i_D}{2} \right)^2 \rightarrow$$

$$8i_D = (18 - 7i_D)^2 \rightarrow 49i_D^2 - 260i_D + 324 = 0$$

$$\Delta = \sqrt{260^2 - (2 \times 7 \times 18)^2} = \sqrt{(260 - 252)(260 + 252)} = \sqrt{8 \times 512}$$

$$\sqrt{4 \times 1024} = 64 = \sqrt{\Delta} \quad i_D = \frac{260 \pm 64}{2 \times 49} = 2mA$$



$$V_{GS} = 3V > 1V \rightarrow \text{تش, } TV$$

$$V_{GD} < V_{TH} \rightarrow V_{GD} = 0V < 1V \rightarrow TV$$

شرط اشباع

اشباع

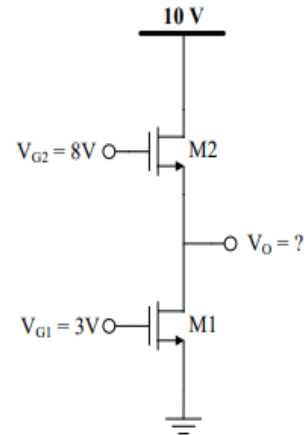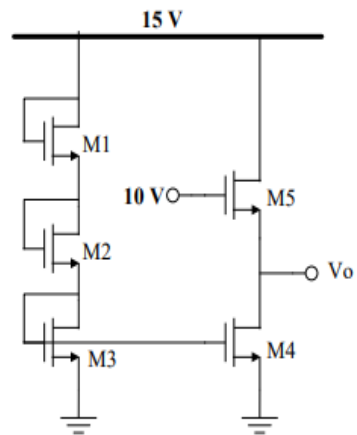- 2- In the circuits shown below, all of the transistors are the same and operate in the saturation region. Calculate the output voltage.



2- ترانزیستورهای مشابه به هم در ناحیه اشباع بایایند.  $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$  ؟

$K_1 = K_2$  و  $V_{TH2} = V_{TH1}$  ← ترانزیستورهای مشابه

$K = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$

$I_D = K (V_{GS} - V_{TH})^2$  (I)

$I_{D1} = I_{D2}$  (باتوجه به مدار)

$K_1 = K_2$

$V_{TH1} = V_{TH2}$

$\Rightarrow V_{GS1} = V_{GS2} = 3V$

KVL @  $M_1$ :  $V_0 = 8 - V_{GS2} = 5V$  ✓

$I_D = K (V_{GS} - V_{TH})^2$  (I)

$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} \xrightarrow{(I)} V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS3}$

KVL @  $M_1$ :  $-15 + V_{GS1} + V_{GS1} + V_{GS1} = 0$

$V_{GS1} = 5V = V_{GS3}$


KVL @  $M_2$ :  $V_{GS3} = V_{GS4}$

$I_{D3} = I_{D4}$  (I)  $\sim M_3, M_4$   $K_3 = K_4$   $V_{TH3} = V_{TH4}$

$V_{GS4} = V_{GS3} = 5V$   $I_{D4} = I_{D5} \rightarrow V_{GS4} = V_{GS5} = 5V$

$V_{GS5} = 10 - V_0 \rightarrow V_0 = 10 - V_{GS5} = 5V = V_0$

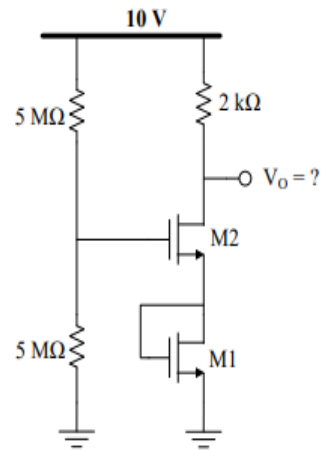- 3- In the following circuit, the transistors are the same and operate in saturation. Calculate the output voltage. Assume  $\beta = 0.5 \text{ mA/V}^2$ ,  $V_{TH} = 0.5 \text{ V}$ .






3- ترانزیستور ها مشابه و در ناحیه اشباع بایس شده اند.

$$V_o = ?$$

$$5V = \frac{5 \times 10}{10} = V_G$$

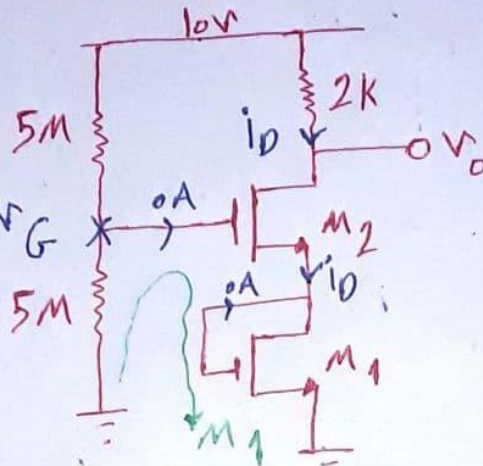

$$\left. \begin{array}{l} i_{D1} = i_{D2} \\ \text{ترانزیستور ها مشابه} \end{array} \right\} \rightarrow V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS} \quad V_{GS} > V_{TH} \rightarrow \text{TV:ON}$$


$$\text{KVL @ } M_1: -5 + V_{GS} + V_{GS} = 0 \rightarrow V_{GS} = 2.5V$$

$$i_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 = \frac{1}{4} (2.5 - 0.5)^2 = 1mA$$

$$V_o = 10 - 2i_D = 8V \checkmark$$




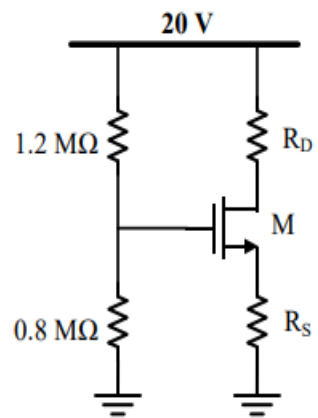4- Specify  $R_D$  and  $R_S$  so that the transistor operates in saturation and  $I_D = 1 \text{ mA}$ .



$$\begin{cases} V_{TH} = 2V \\ \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2} \end{cases}$$

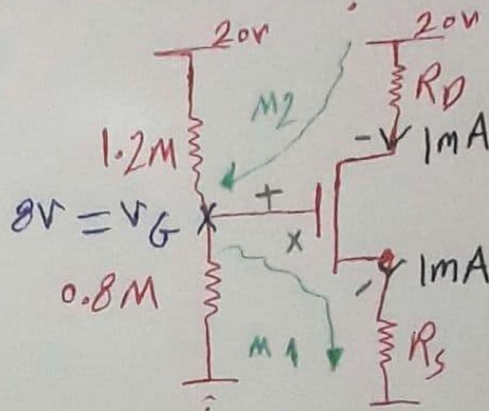$i_D = 1\text{mA}$  در ناحیه اشباع باشد.  $R_D = 4\text{k}\Omega$  و  $R_S = ?$   $V_{TH} = 2\text{V}$   $\beta = \frac{1}{2}$



$$i_D = \frac{\beta}{2} (v_{GS} - v_{TH})^2 \rightarrow v_{GS} = v_{TH} + \sqrt{\frac{2i_D}{\beta}}$$

$$v_{GS} = 2 + \sqrt{\frac{2}{\frac{1}{2}}} = 4\text{V}$$


$$\text{KVL @ } M_1: -8 + v_{GS} + R_S = 0 \rightarrow R_S = 4\text{k}\Omega \quad \checkmark$$

ترانزیستور در ناحیه اشباع  $v_{GD} < v_{TH}$


$$\text{KVL @ } M_2: v_{GD} = -20 + R_D + 8 \rightarrow v_{GD} = R_D - 12$$

$$R_D - 12 < 2 \rightarrow R_D < 14\text{k}\Omega \quad \checkmark$$

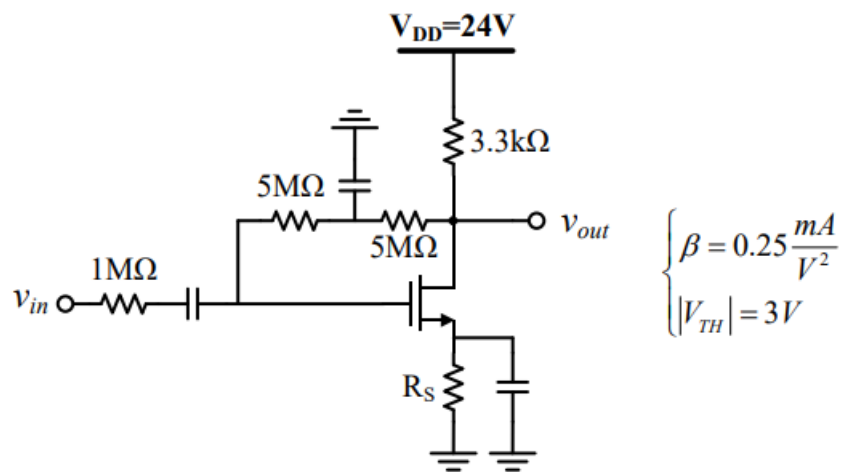5- Specify the source resistance such that the bias point current will be equal to 2.5 mA.



DC:

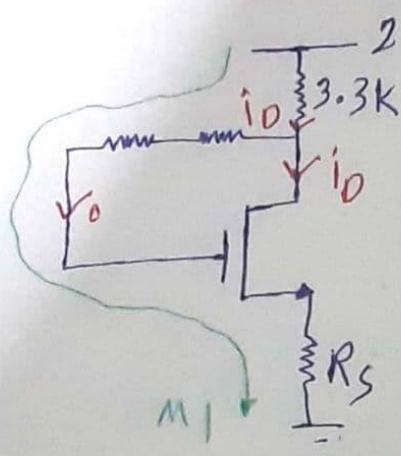

$$? = R_s \leftarrow i_D = 2.5 \text{ mA} - 5$$

$$\beta = \frac{1}{4} \quad V_{TH} = 3 \text{ V}$$

$$\text{KVL @ } M_1: -24 + 3.3i_D + V_{GS} + R_s i_D = 0$$

$$V_{GS} = 24 - (3.3 + R_s)i_D$$



$$i_D = \frac{1}{8} (24 - (3.3 + R_s)i_D - 3)^2 \rightarrow$$


$$20 = (12.75 - 2.5R_s)^2 \xrightarrow{\sqrt{\quad}} 4.47 = 12.75 - 2.5R_s$$

$$\rightarrow R_s = \frac{12.75 - 4.47}{2.5} = 3.3 \text{ k} \checkmark$$



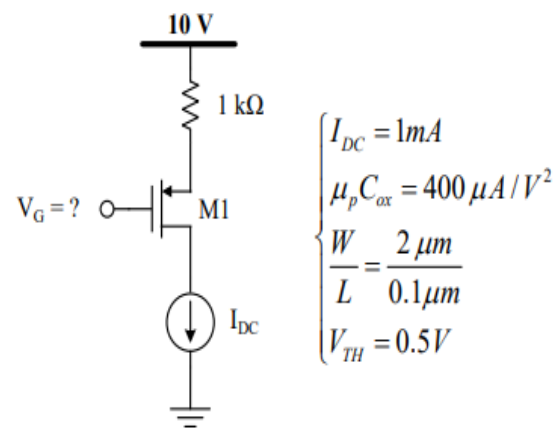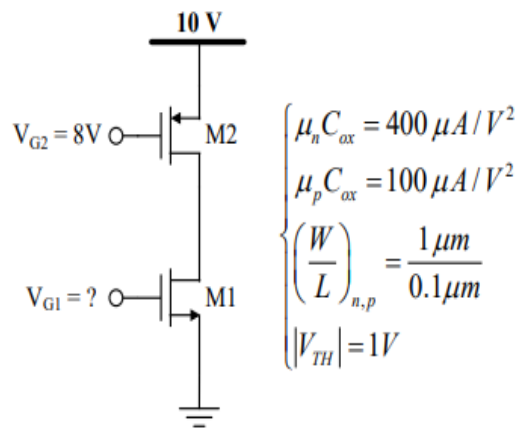6- Determine the requested parameters. Assume that the transistors are in saturation.



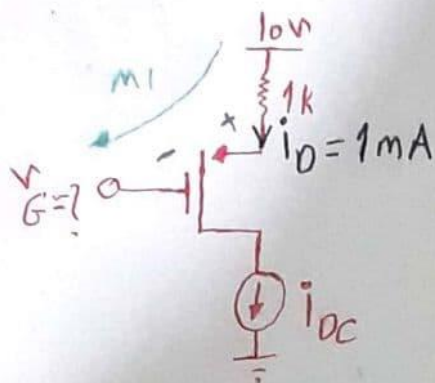

6- قرائن سیستمیستور صادر نامید اسباب.  $? = V_G$

$$i_{DC} = 1 \text{ mA}$$

$$\mu_p C_{ox} = 0.4 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$


$$\frac{W}{L} = \frac{2 \mu\text{m}}{0.1 \mu\text{m}}$$

$$V_{TH} = 0.5 \text{ V}$$

$$\beta = \frac{4}{10} \times \frac{2}{\frac{1}{10}} = 8 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \quad K = 4$$

$$V_{SG} = |V_{TH}| + \sqrt{\frac{i_D}{K}} = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}} = 1 \text{ V}$$
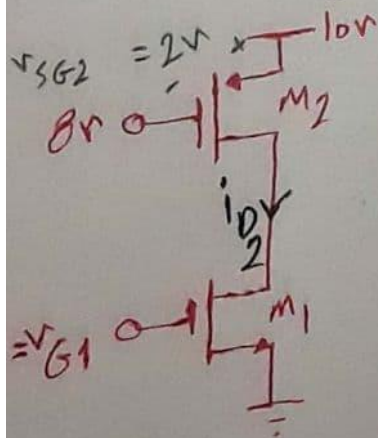
$$\text{KVL @ } M_1: V_G = -V_{SG} - i_D + 10 = 8 \text{ V} \checkmark$$



$$\mu_n C_{ox} = 400 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \rightarrow \beta_1 = 4 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \rightarrow K_1 = 2$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \rightarrow \beta_2 = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \rightarrow K_2 = \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{1}{10} \frac{\mu\text{m}}{\mu\text{m}}$$

$$|V_{TH}| = 1 \text{ V}$$

$$i_{D2} = K_2 (V_{SG2} - |V_{TH}|)^2 = \frac{1}{2} (2 - 1)^2 = \frac{1}{2} \text{ mA} = i_{D1}$$

$$V_{GS1} = V_{TH1} + \sqrt{\frac{i_D}{K_1}} = 1 + \sqrt{\frac{\frac{1}{2}}{2}} = \frac{3}{2} \text{ V} = V_{G1} \checkmark$$