
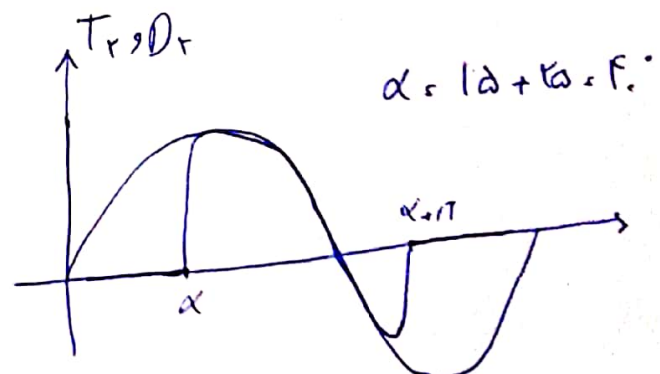
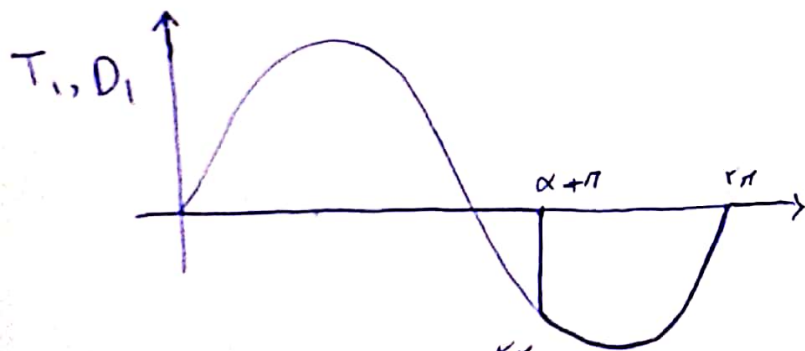
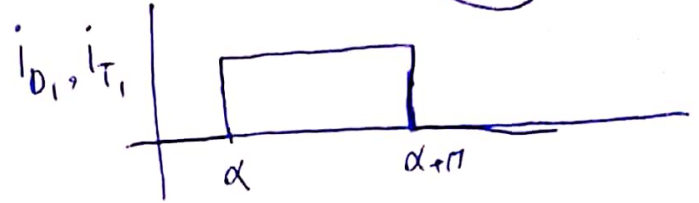


فائل بیس - 1 الف

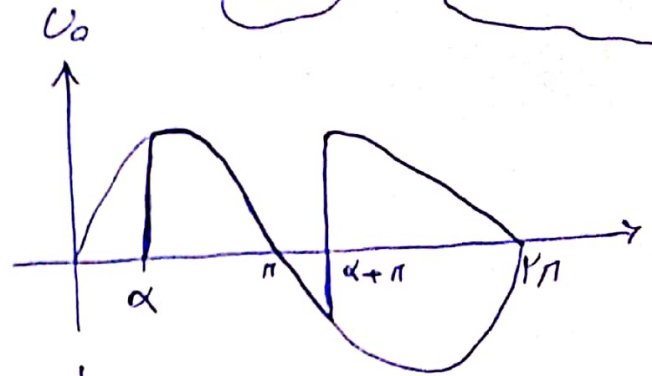


$$V_{T_1, D_1} = \frac{1}{r\pi} \int_{\alpha+\pi}^{r\pi} V_r \sqrt{r} \sin \omega t \, d\omega t$$

$$V_{T_r, D_r} = \frac{1}{r\pi} \int_{\pi}^{r\pi} V_r \sqrt{r} \sin \omega t \, d\omega t$$


$$r_L = 380\Omega \quad f = 50\text{ Hz} \quad I_d = 5 + 5 = 10\text{ A} \quad (2)$$

$$\alpha = 45^\circ$$

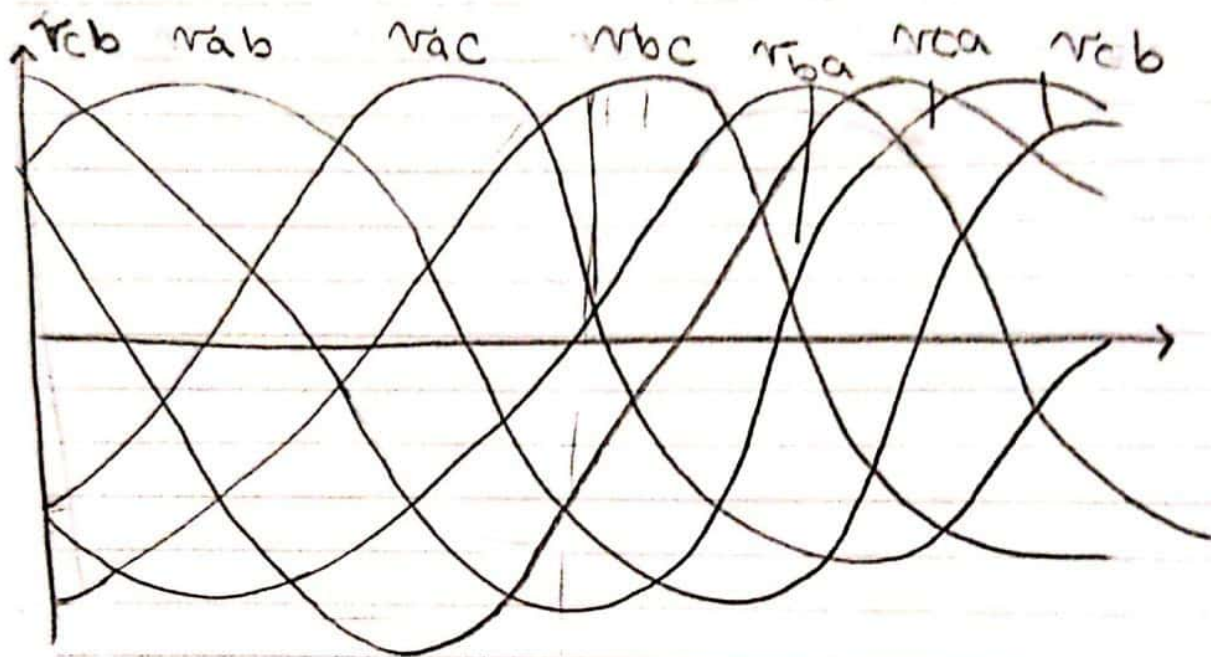



Scanned with
CamScanner

$$\alpha = 75^\circ$$

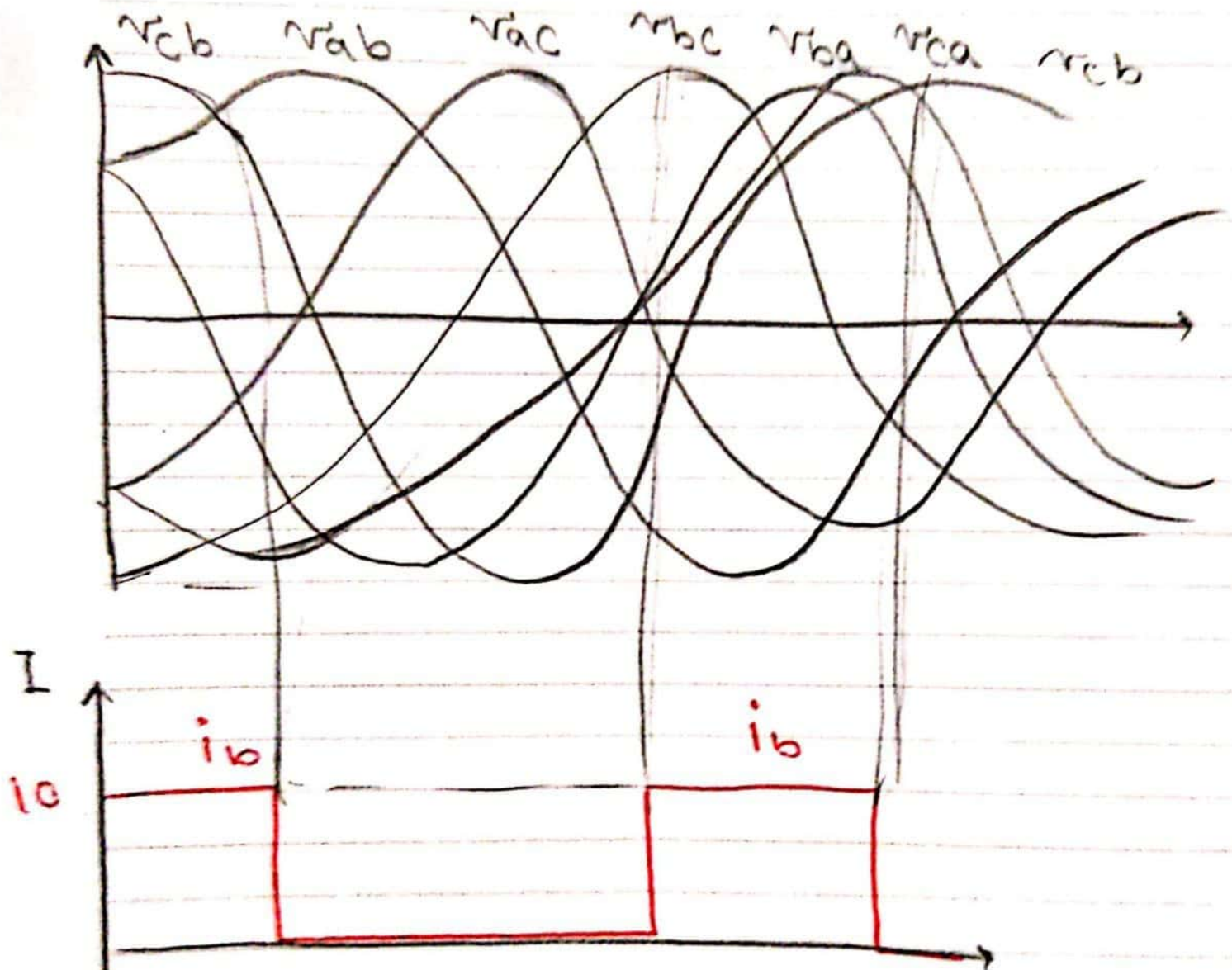


Scanned with
CamScanner

$$\alpha = 105^\circ$$

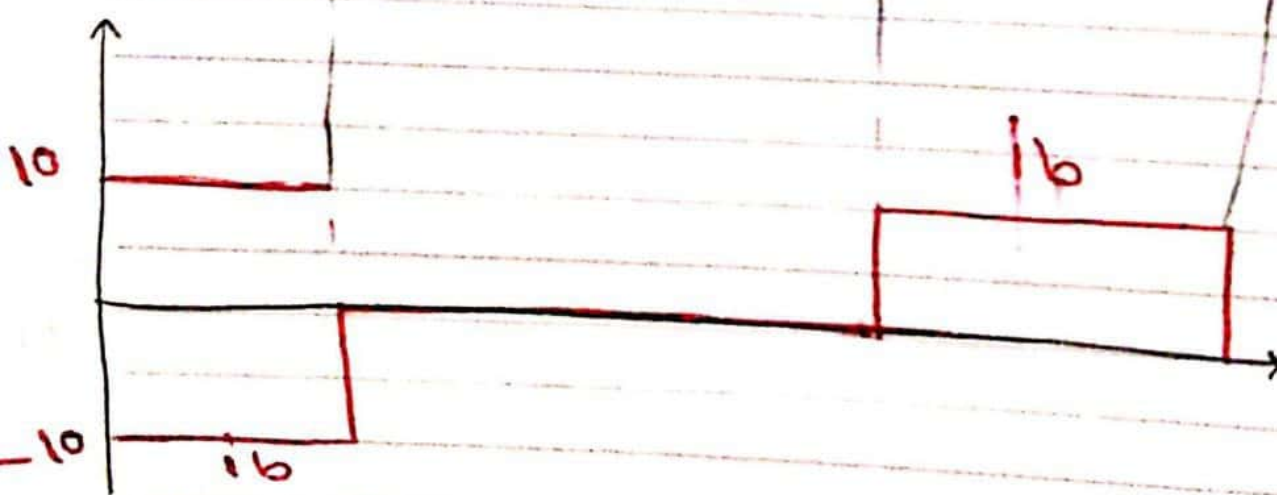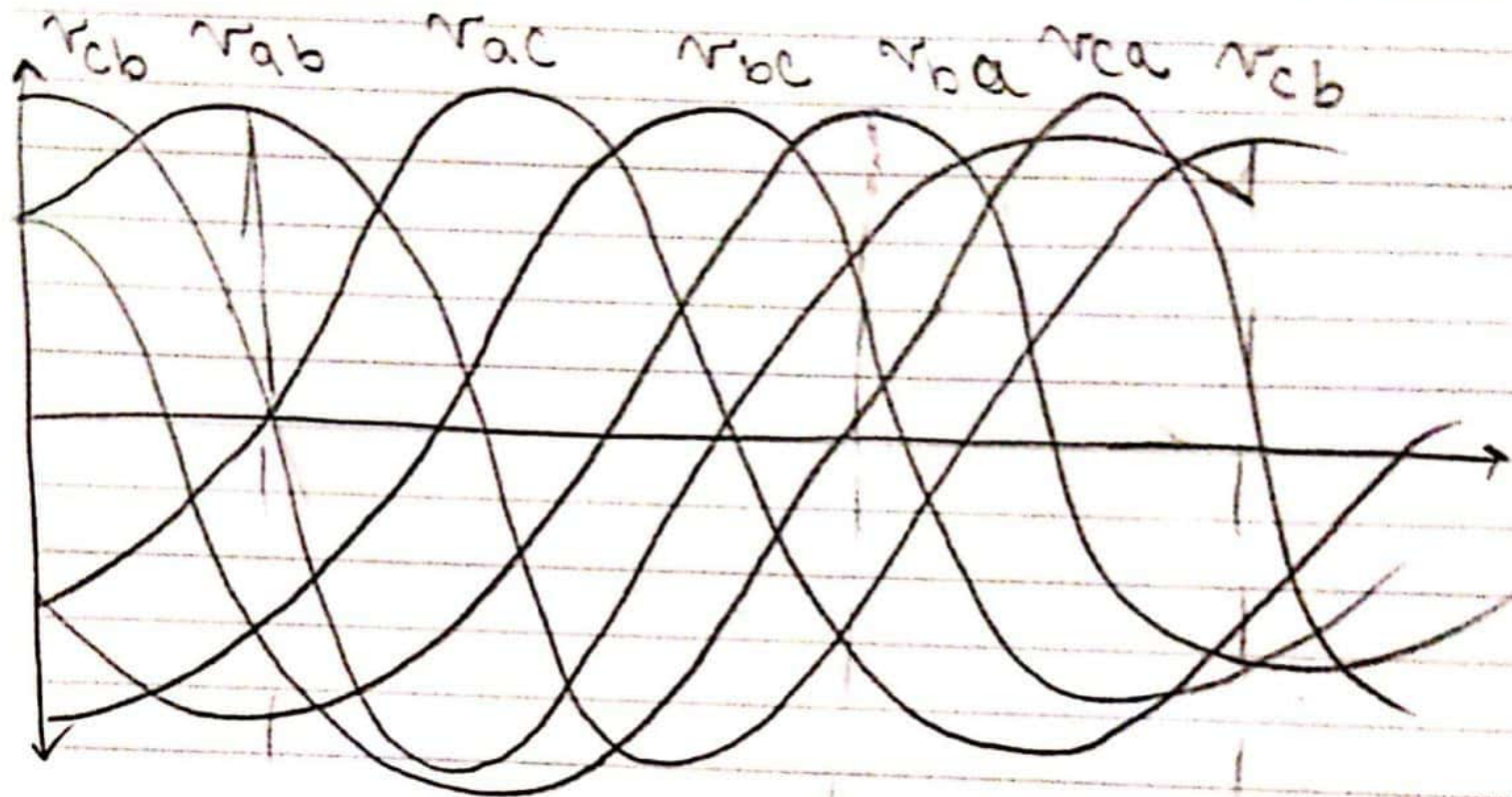


$$\alpha = 180^\circ$$

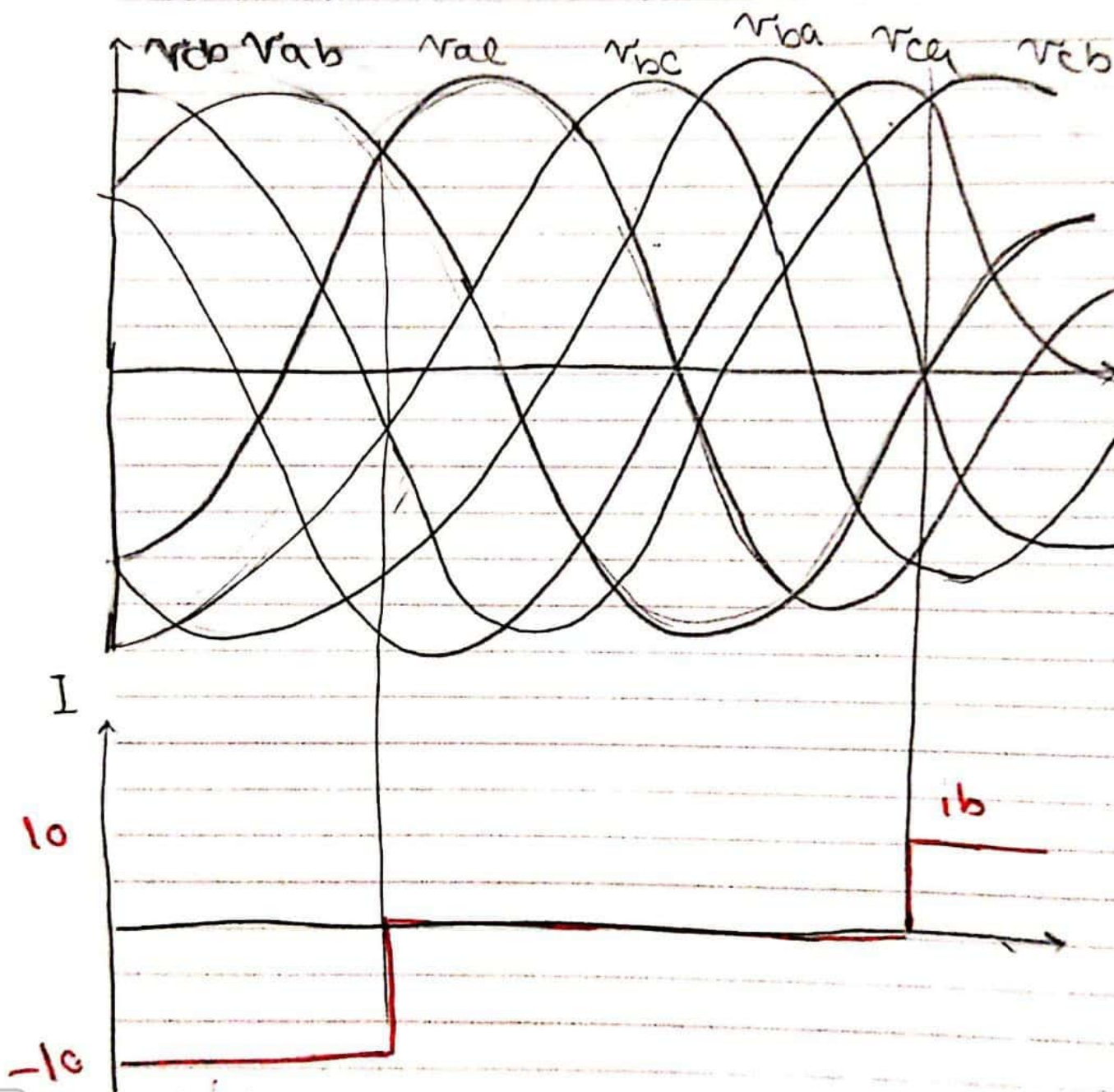

Scanned with
CamScanner

$$\alpha = \pi \omega \quad V_{odc} = \frac{\sqrt{r}}{\pi} \times \pi \times \cos(\pi) = 342.15V$$

$$\alpha = \pi$$

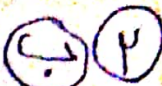

$$I_d = \omega + \omega = 1.$$

$$P = V_{odc} I_d = 342.15 \times 1 = 342.15W$$

$$I_s = 1 \times \frac{\sqrt{r}}{r} = 2\sqrt{r}$$

$$S = \pi \times \sqrt{r} \times 2\sqrt{r} = 2V_{..} \quad , \quad Q = \sqrt{(2V_{..})^2 - (342.15)^2} = 1799.11$$

$$D = \sqrt{(2V_{..})^2 - (342.15)^2 - (1799.11)^2} = 1.8 \times 10^4$$

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{342.15}{2V_{..}} = 93\%$$

$$\alpha = \pi \omega \quad V_{odc} = \frac{\sqrt{r}}{\pi} \times \pi \times \cos(\pi) = 171.07V$$

$$P = 171.07W, \quad I_s = 2\sqrt{r}, \quad S = \pi \times \sqrt{r} \times 2\sqrt{r} = 2V_{..} VA$$

$$Q = \sqrt{(2V_{..})^2 - (171.07)^2} = 2000.00 \quad D = \sqrt{(2V_{..})^2 - 171.07^2 - 2000.00^2} = 1.8 \times 10^4$$

$$pf = \frac{171.07}{2V_{..}} = 17.1\%$$

$$\alpha = 1.0 \quad V_{odc} = \frac{\sqrt{r}}{\pi} \times \pi \times \cos(1.0) = 171.07V$$

$$P = -171.07W, \quad I_s = 2\sqrt{r}, \quad S = 2V_{..}$$

$$Q = \sqrt{(2V_{..})^2 - 171.07^2} = 2000.00 \quad D = 1.8 \times 10^4 \quad pf = \frac{171.07}{2V_{..}} = 17.1\%$$

$$\alpha = 1.0 \quad V_{odc} = \frac{\sqrt{r}}{\pi} \times \pi \times \cos(1.0) = 171.07V$$

$$P = -1.0 \times 213.0 = 213.0, \quad I_s = 2\sqrt{r}, \quad S = 2V_{..}$$

$$Q = \sqrt{(2V_{..})^2 - 213.0^2} = 171.07, \quad D = 1.8 \times 10^4, \quad pf = \frac{213.0}{2V_{..}} = 9.0\%$$

$$U_o = \frac{r U_m}{\pi} = \frac{r \cdot 12 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \approx 1.1 \text{ V}$$

12.893
المعنى هو القيمة
المتوسطة

$$I_o = \frac{U_o}{R} = \frac{1.1}{10} = 11 \text{ mA} \rightarrow U_m = 12 \cdot \sqrt{2} \approx 17 \text{ V}$$

$$\rightarrow r U_m = P_{IV} = 12 \cdot 17 \cdot \sqrt{2} \approx 288 \text{ W}$$

(2)

$$\textcircled{a} I_o = \frac{U_o - U_{dc}}{R} = \frac{\frac{r U_m}{\pi} - U_{dc}}{R} = \frac{\frac{12 \cdot 17 \cdot \sqrt{2}}{\pi} - 11}{10} \approx 1.1 \text{ A} \quad (1)$$

$$\rightarrow P_{dc} = I_o U_{dc} = 1.1 \cdot 11 = 12.1 \text{ W}$$

$$\textcircled{b} I_{rms} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{9.14}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{11.47}{\sqrt{2}}\right)^2} \approx 7.0 \text{ A}, P_R = I_{rms}^2 R = 1.0 \text{ W}$$

$$\textcircled{c} S = U_{rms} I_{rms} = \frac{17}{\sqrt{2}} \times 7.0 \Rightarrow 84 \text{ VA}, \text{ pf} = \frac{P}{S} = \frac{12.1 + 1.0}{84} = 0.15$$

$$\textcircled{d} \Delta I_o = I_r = 9.14 = 11 \text{ mA}$$

(2)

$$C \approx 100 \mu\text{F}, r = 144 \text{ V } \mu\text{F}$$

(20)

$$\textcircled{a} \alpha = 10^\circ, i(\omega t) = \frac{U_m}{2} \sin((\omega t) - \theta) + A e^{-\frac{\omega t}{\tau}}$$

$$= 1.11 \text{ A} \sin(\omega t - 1.105) + 0.17 \text{ A} e^{-\frac{\omega t}{1.74}} \rightarrow i(\beta) = 0 \rightarrow \beta = 1.1 \text{ V}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right) = 1.105 \text{ rad} \rightarrow U_o = \frac{r U_m}{\pi} \cos \alpha = 1.1 \text{ V}, I_o = \frac{U_o}{R} = \frac{1.1}{10}$$

$$\textcircled{b} \alpha = 10^\circ \rightarrow \theta = 1.1 \text{ rad} \rightarrow i(\omega t) = 1.11 \text{ A} \sin(\omega t - 1.105) - 0.17 \text{ A} e^{-\frac{\omega t}{1.74}}$$

$$\rightarrow i(\beta) = 0 \rightarrow \beta = 1.1 \text{ V} \rightarrow I_o = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\beta} i(\omega t) d(\omega t) = 11 \text{ mA}$$

$$U_o = \frac{r U_m}{\pi} \cos \alpha = \frac{\sqrt{2} (12)}{\pi} \cos 10^\circ \approx 1.1 \text{ V}$$

(3)

$$I_o = \frac{1.1 - 0}{10} = 11 \text{ mA}; P_{dc} = I_o U_{dc} = (11)(1.1) = 12.1 \text{ W}$$

$$P_{ac} = P_{bridge} = I_o U_o = (11)(1.1) = 12.1 \text{ W}$$

$$P_R = P_{dc} - P_{ac} = 12.1 - 12.1 = 0 \text{ W} \rightarrow \frac{U_r}{U_m} \approx 0.11 \text{ for } \alpha = 10^\circ$$

$$U_r = 0.11 \cdot 17 \text{ V} = 1.87 \text{ V} \quad Z_r = \left| 1 + j(1.74) \right| = 1.74 \text{ } \Omega$$

$$I_r = \frac{U_r}{Z_r} = \frac{1.87}{1.74} = 1.07 \text{ A}; \Delta I_o = I_r = 1.07 \text{ A}$$

$$a) P_{dc} = 2000 W \rightarrow I_o V_{dc} = 2000 \rightarrow I_o = \frac{2000}{-10} = -200 A$$

$$V_o = -10 + 0.4 I_o = -10 + 0.4(-200) = -98 V$$

$$V_o = \frac{V_{om}}{\pi} \cos \alpha \rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{V_o \pi}{V_{om}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-98 \pi}{100 \pi} \right) = 1.107$$

$$b) P_{bridge} = I_o (-V_o) = (200)(98) = 19600 W$$

$$\rightarrow c) \frac{V_r}{V_m} \approx 1 \rightarrow V_r = V_m$$

$$\Delta I_o = 0.1 I_o = 0.1(200) = 20 A; I_{rc} = \frac{\Delta I_o}{r} = 1.4 V$$

$$L = \frac{100}{r(100)} = 0.1 mH$$

$$\rightarrow Z_r = \frac{V_r}{I_r} = \frac{V_m}{I_r} = \frac{100}{1.4} = 71.4 \Omega$$

$$a) V_o = \frac{V_{om}}{\pi} = \frac{100}{\pi} = 31.8 V, I_o = \frac{V_o}{R} = 1.58 A$$

$$b) V_o = \frac{9V_{om}}{\pi(9-1)} = 11.1 V, Z_g = R = 1 \Omega, I_g = \frac{V_g}{Z_g} = 11.1 A$$

$$I_{rms} = \sqrt{I_{avg}^2 + \frac{I_{om}^2}{2}} = 1.58 A \rightarrow c) I_o = \frac{I_o}{r} = \frac{1.58}{r} = 1.58 A$$

$$d) \Rightarrow I_{rms} = \frac{I_{avg}}{\sqrt{2}} = 1.11 A \rightarrow e) I_{rms} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7 A$$

$$f) P = I_{rms}^2 R = 1.11^2 \times 1 = 1.23 W, S = \sqrt{2} V = \sqrt{2}(100) = 141.4 V$$

$$P_f = \frac{P}{S} = \frac{1.23}{141.4} = 0.0087$$

$$a) V_o = I_o R = (1)(10) = 10 V, \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{V_o}{V_m} \right) = 1.107$$

$$b) \frac{V_g}{V_m} = 0.1 \Rightarrow V_g = 0.1 \sqrt{2} V_m = 14.1 V$$

c)

