

# درس آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

نيمسال اول ٠٠-٩٩


دانشكده برق

آزمایش شماره ٤ - نوسانساز سینوسی با بازخورد مثبت


تهیه و تنظیم: حسن رضائینسب - ۹٦٢٢٧٤٣

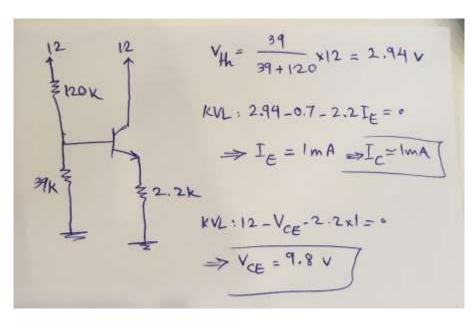
## آزمایش شماره ۳- نوسانساز با بازخورد مثبت

برای نقطه کار این مدار (جریان کلکتور و ولتاژ کلکتور امیتر) داریم:



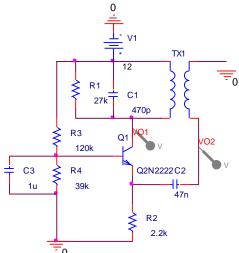
در ادامه مدار را با استفاده از مقادیری که در آزمایش اول (IF) داریم، در نرم افزار ترسیم کرده و خروجی های VO1 و VO2 را مشاهده میکنیم. داریم:



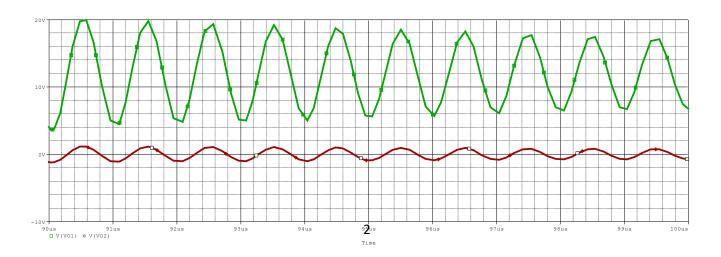


حال با تغییر خازن امیتر برای مقادیر مختلف خروجی به صورت زیر تغییر میکند:


#### ۱-برای خازن ۲۰۰ نانوفاراد:

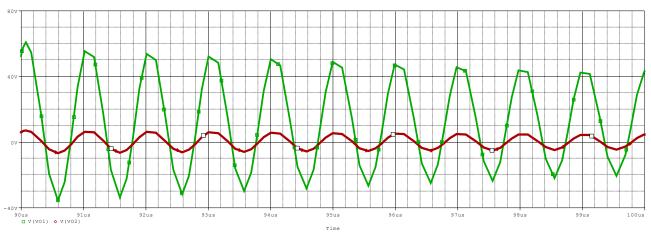

#### ۲-برای خازن ۱۰۰ نانوفاراد:

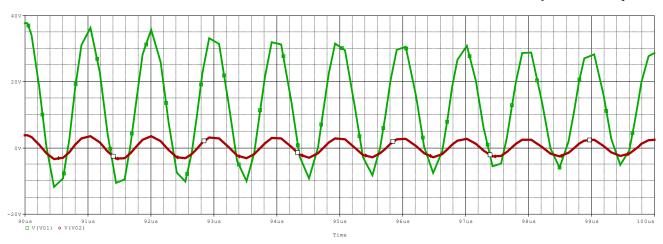


#### ۳-برای خازن ۷۷ نانوفاراد:

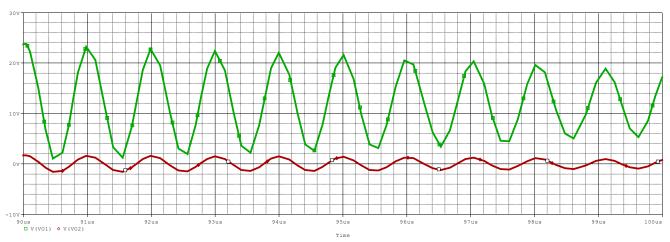


مطابق با نمودارهای فوق مقدار VO2 تقریباً مستقل از مقادیر مختلف خازن امیتر است و تغییر این خازن تنها منجر به تغییر دامنه و نه فرکانس VO1 می شود.

حال مقدار مقاومت را نیز برای هر کدام از حالت های قبلی تغییر میدهیم. داریم:

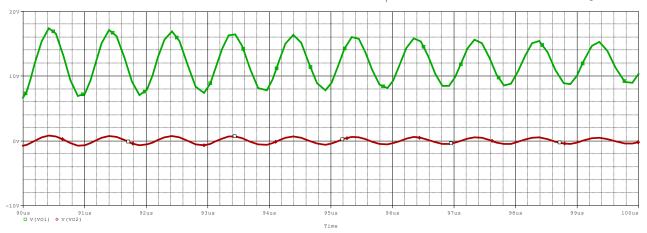
۱-در حالتی که خازن ۳/۳ نانوفاراد و مقاومت ۲۲ کیلواهم باشد:



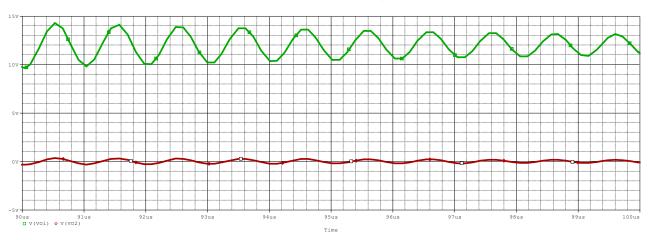
۲-در حالتی که خازن ۳/۳ نانوفاراد و مقاومت ۱۸ کیلواهم باشد:



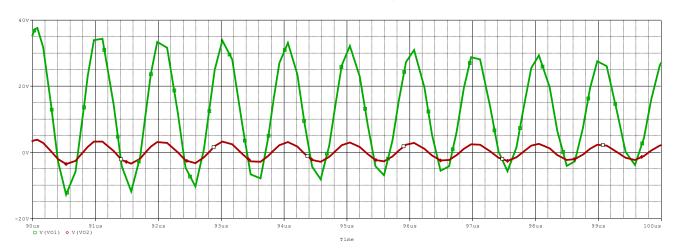
۳-در حالتی که خازن ۲۰۰ نانوفاراد و مقاومت ۲۲ کیلواهم باشد:



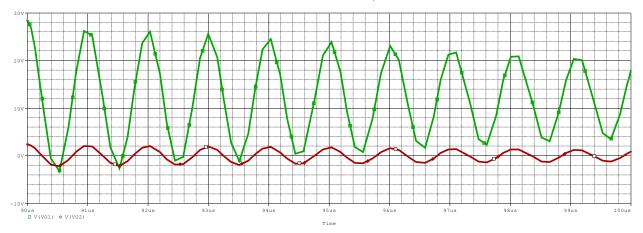
### ٤-در حالتي كه خازن ٢٠٠نانوفاراد و مقاومت ١٨ كيلواهم باشد:



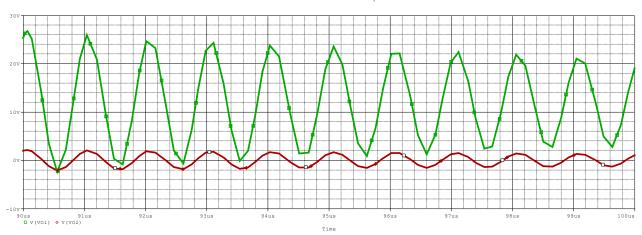
#### ٥-در حالتي که خازن ١٠٠ نانوفاراد و مقاومت ٢٢ کيلواهم باشد:



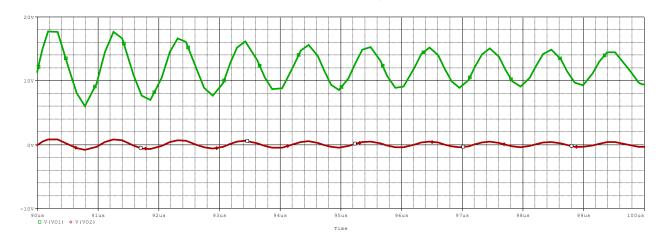
٦-در حالتي كه خازن ١٠٠ نانوفاراد و مقاومت ١٨ كيلواهم باشد:


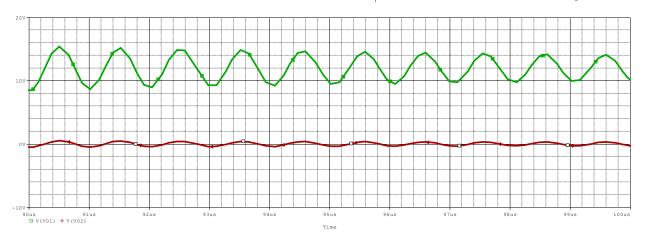
#### ۷-در حالتی که خازن ٤٧ نانوفاراد و مقاومت ۲۲ کيلواهم باشد:


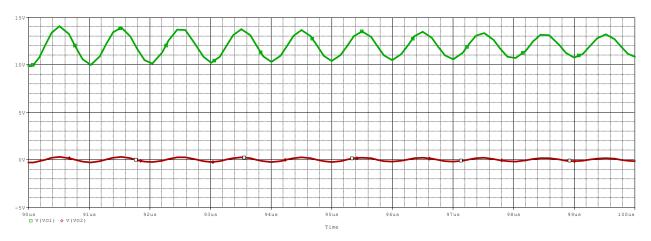
#### ۸-در حالتی که خازن ٤٧ نانوفاراد و مقاومت ۱۸ کيلواهم باشد:



مطابق با نمودارهای فوق، تغییر مقدار خازن و همچنین مقاومت تانک موجب تغییر دامنه و همچنین تغییر فرکانس نوسان در خروجی می شود و به مرور موجب میرایی نوسان سینوسی می شود و بنابراین در واقع می توان گفت که تغییر خازن و مقاومت نوعی تغییر فیدبک برای این مدار است. نوع فیدبک مثبت است و به مرور باعث ناپایداری خروجی مدار می شود.

لازم به ذکر است که برای واضح شدن خروجی در نرم افزار برای خازن های موجود در مدار مقدار اولیه (۱ ولت) قرار داده شده است.