
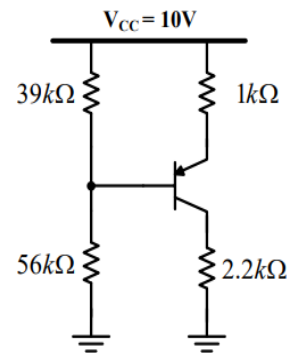
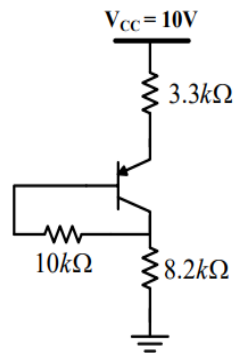
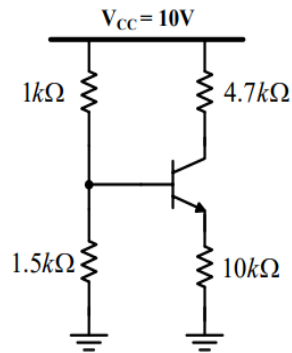


- 1- Determine bias points in the following circuits. In which of the following circuits, the base current can be neglected?


$$\beta = 100, |V_{BE,ON}| = 0.7V, |V_{CE,sat}| = 0.2V$$

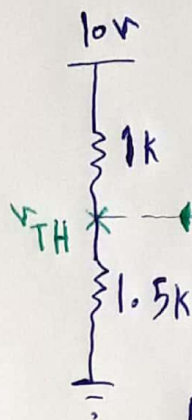

$$\beta = 100$$
$$V_{BE} = 0.7$$
$$\downarrow$$
  
$$C_s = 0.2$$


$$R_{TH} = 1 \parallel \frac{3}{2} = 0.6K$$
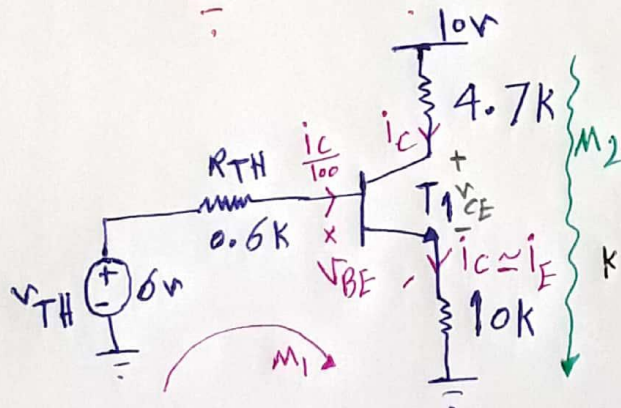
$$V_{TH} = \frac{\frac{3}{2} \times 10}{1 + \frac{3}{2}} = 6V$$



$$KVL @ M_1: -6 + \frac{6}{10} \times \frac{I_C}{100} + \frac{7}{10} + \frac{10I_C}{C} = 0$$

$\frac{6}{1000} \ll 10$   
 صرف نظر  $\frac{I_C}{\beta} = I_B$


$$10i_C = 5.3 \rightarrow i_C = 0.53 \text{ mA}$$

$$kv_L @ M_2 : v_{CF} = 10 - 10i_C - 4.7i_C = 10 - 14.7i_C = 2.2 \angle 0.2$$

$V_{CE} > V_{CS} \rightarrow IV$ : فعال (خطی)


می توان از B<sub>A</sub>  
صرف نظر کرد.
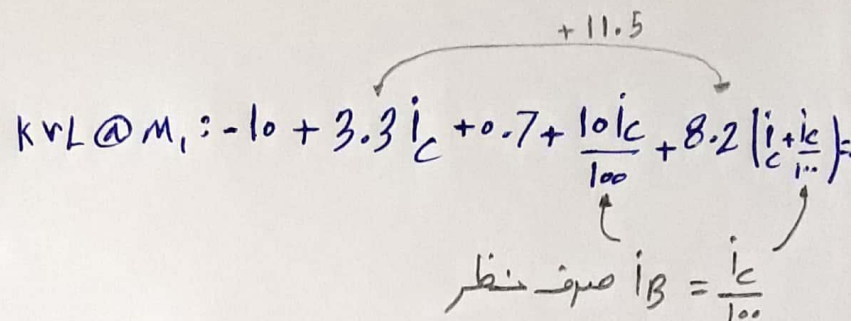
$$V_{Q_{B-2}} : (0.53 \text{ mA}, 2.2 \text{ V})$$



KVL @  $M_2$ :  $V_{EC} = 10 - 11.5 i_C = 0.8 \text{ V} \Rightarrow 0.2 = i_{CS}$   
 تر: تعال
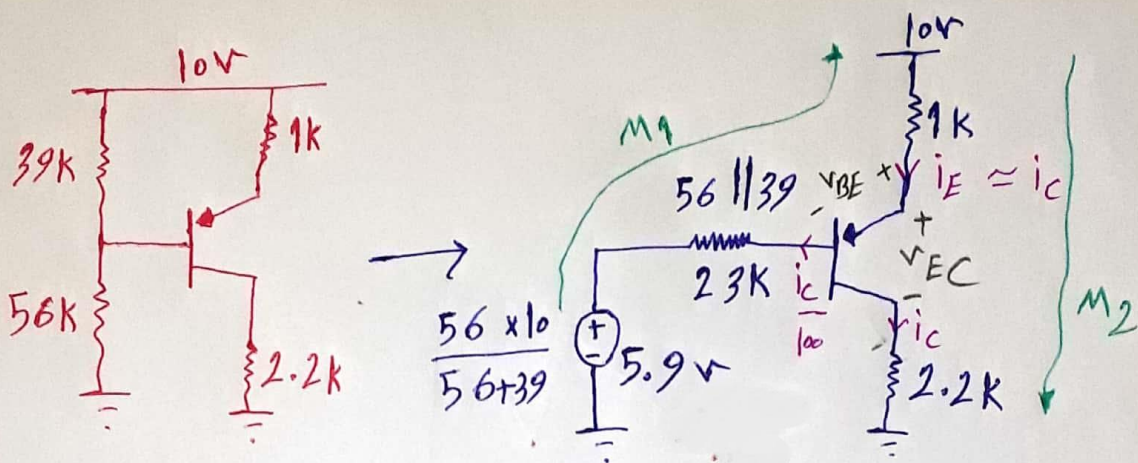
$$V_{Q_{b-e}}: (i_C, v_{EC}) = (0.8 \text{ mA}, 0.8 \text{ V})$$



$$\text{KVL @ } M_1: -5.9 - \frac{23 i_C}{100} - 0.7 - i_C + 10 = 0$$

$$1.23 i_C = 3.4 \rightarrow i_C = 2.7$$

$$\text{KVL @ } M_2: V_{EC} = 10 - (2.2 + 1) i_C = 1.36 \text{ V} > 0.2 = V_{ES}$$


فعال

$$\text{نقطه کار: } (2.7 \text{ mA}, 1.36 \text{ V})$$


$i_C$        $V_{EC}$

از جریان  $I_B$   
نی‌توان صرف نظر کرد.

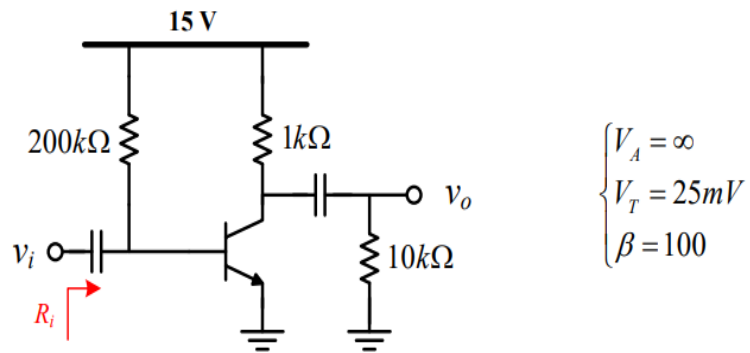- 2- Calculate the input resistance ( $R_i$ ) as well as the voltage gain ( $A_v = v_o/v_i$ ) in the circuit shown below.





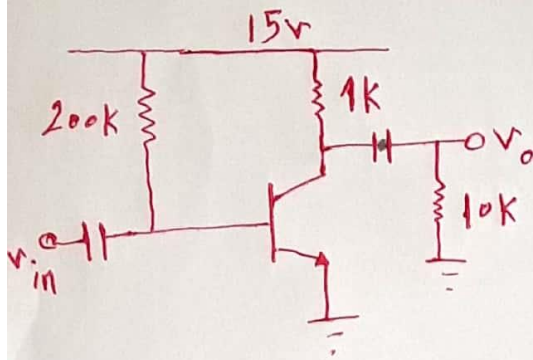

$$R_{in}=? \quad A_v=? -2$$


$$V_A = \infty$$

$$V_T = 25mV$$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.7$$

DC:

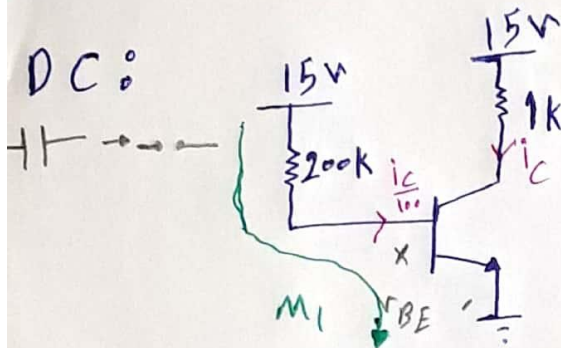

$$KVL @ M_1: -15 + 200i_c + \frac{0.7}{100} + 0.7 = 0$$

$$i_c = 7.15mA$$

$$V_{BE} = \begin{matrix} 7.15mA \\ 7.8V \end{matrix}$$

$$V_{CE} = 15 - i_c = 7.8V > 0.2V$$

tr: خطی


گام اول،  $g_m$

$$g_m = \frac{i_c}{V_T} \approx 40i_c = 286ms$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 0.35k\Omega$$

$$V_o = \frac{V_A}{i_c} = \infty$$

5.50

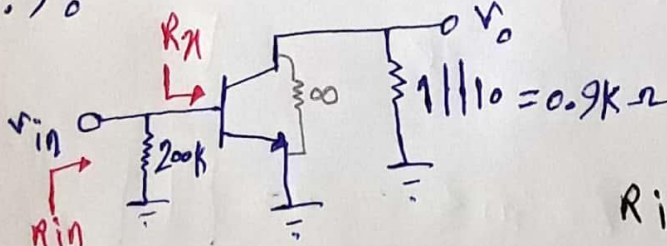


$$\frac{V_o}{V_{in}} = -g_m R_C = -257.4 \checkmark$$


$$R_{in} = 200k \parallel R_\pi$$

$$R_\pi = r_\pi = 0.35k\Omega \rightarrow R_{in} = 0.35k\Omega \checkmark$$

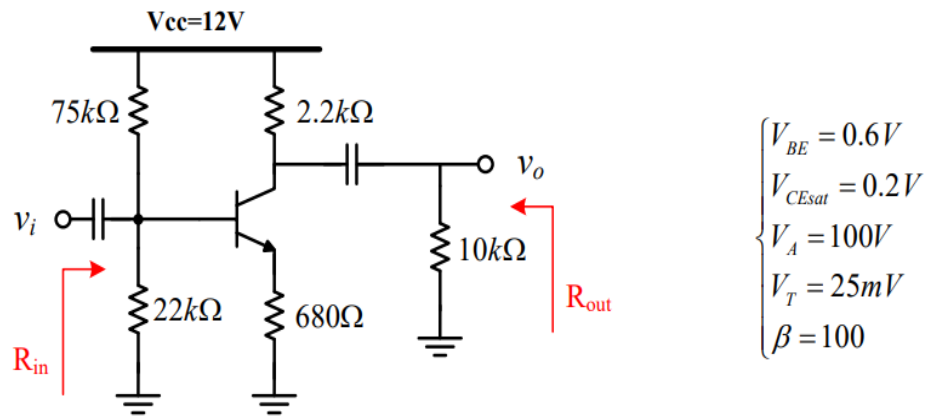- 3- In the following circuit, calculate the voltage gain ( $A_v = v_o/v_i$ ), input resistance ( $R_{in}$ ) and the output resistance ( $R_{out}$ ).



DC:

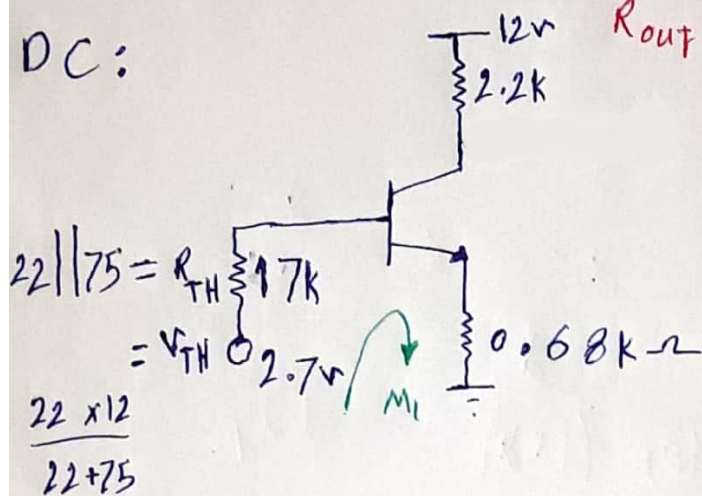

$R_{out} = ?$   $R_{in} = ?$   $A_v = ?$  -3

$$V_{BE} = 0.6$$

$$V_{CE} = 0.2$$

$$V_A = 100$$

$$V_T = 25mV$$


$$\beta = 100$$

$$KVL @ M_1: -2.7 + \frac{17 I_C}{100} + 0.6 + 0.68 I_C = 0 \rightarrow I_C = 2.47mA$$

$$V_{CE} = 12 - (2.2 + 0.68) I_C = 4.8V > 0.2V = V_{CE} \rightarrow TV: \downarrow$$

$$g_m = 98.8mS \rightarrow r_{\pi} = 1k\Omega \rightarrow r_o = \frac{V_A}{I_C} = 40.5k\Omega$$

S.S:

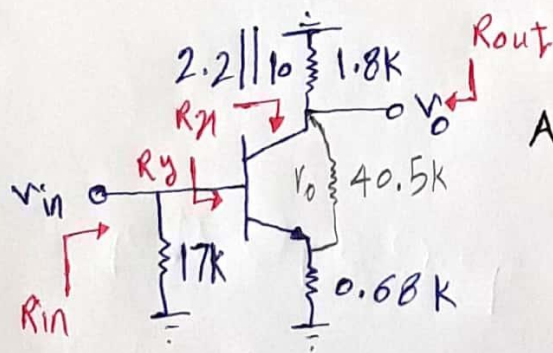

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} \approx \frac{-R_C}{R_E + \frac{1}{g_m} \left(1 + \frac{R_C}{r_o}\right)} \approx \frac{-R_C}{R_E + \frac{1}{g_m}}$$

$R_C < r_o$

$$A_v \approx \frac{-1.8}{0.68 + \frac{1}{98.8}} = -2.6 \frac{V}{V} \checkmark$$

$$R_{in} = r_{\pi} \left(1 + g_m (R_E \parallel r_o)\right) = 1k \left(1 + 98.8 (0.68 \parallel 40.5)\right) = 1660k$$

$$R_{out} = 1.8k \parallel R_C = 1.8k\Omega \checkmark$$


$$R_{in} = 17k \parallel R_Y = 13.64k\Omega \checkmark$$

$$R_Y \approx r_{\pi} + \frac{(\beta+1)R_E r_o}{r_o + R_C + R_E} \approx r_{\pi} + (\beta+1)R_E \approx 69k$$




4- In the following circuit,

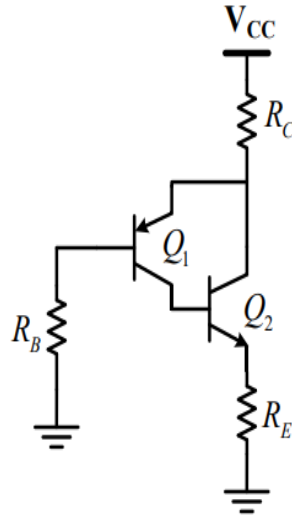- Determine the bias points of the transistors. Assume  $R_E = 0$ .
- Calculate the maximum value of  $R_E$  for which  $Q_1$  remains in the active region.



$$\begin{cases} V_{CC} = 16V \\ R_C = 0.1k\Omega \\ R_B = 1.5M\Omega \\ |V_{CE,sat}| = 0.2V \\ |V_{BE,on}| = 0.7V \\ \beta_1 = 160 \\ \beta_2 = 200 \end{cases}$$

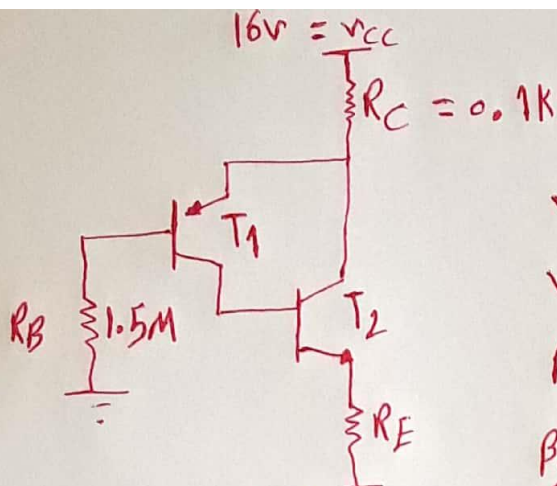

$$V_{CS} = 0.2V$$

$$V_{BE} = 0.7V$$


$$\beta_1 = 160$$

$$\beta_2 = 200$$

$$? = V_{CE1} \text{ و } I_{C1} \quad | a$$

$$? = V_{CE2} \text{ و } I_{C2}$$

$$R_E = 0$$

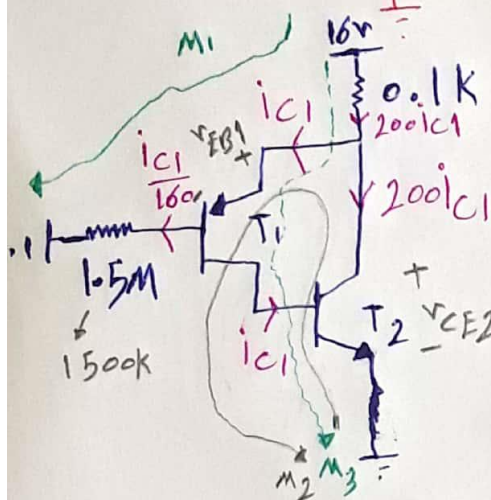

$$KVL @ M_1: -16 + \frac{1}{10} \times 200 I_{C1} + 0.7 + \frac{1500 I_{C1}}{160} = 0$$

$$29.4 I_{C1} = 15.3 \rightarrow I_{C1} = 0.52 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = 200 I_{C1} = 104 \text{ mA}$$

$$KVL @ M_2: V_{CE2} = V_{EC1} + 0.7$$


$T_2$  هوارة در ناحیه خطی است زیرا هوارة  $V_{CE2} > 0.9V$   $T_2$  هوارة در ناحیه خطی

$$KVL @ M_3: -16 + \frac{1}{10} \times 200 I_{C1} + V_{EC1} + 0.7 = 0 \rightarrow$$

$$V_{EC1} = 4.9V \rightarrow \text{در ناحیه خطی } T_1$$

$$? = R_{E, \max} \quad | b$$

$$I_{C1} = 0.52: | a) \text{ با توجه به قسمت } a)$$

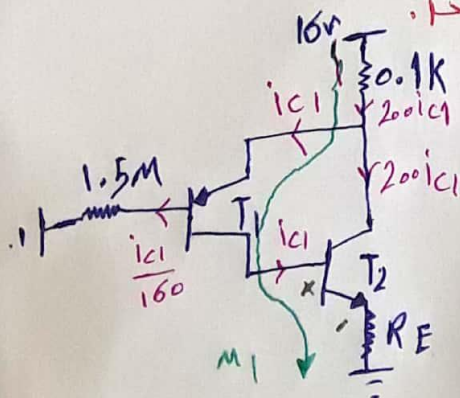

$$KVL @ M_1: -16 + \frac{200 I_{C1}}{10} + V_{EC1} + 0.7 + 200 R_E I_{C1} = 0$$


$$104 R_E = 4.9 - V_{EC1} \rightarrow$$


$$104 R_{E, \max} = 4.9 - V_{EC1, \min}$$

$$R_{E, \max} = \frac{4.9 - 0.2}{104} = 45.2 \Omega$$

$$V_{EC1, \min} = V_{CS}$$

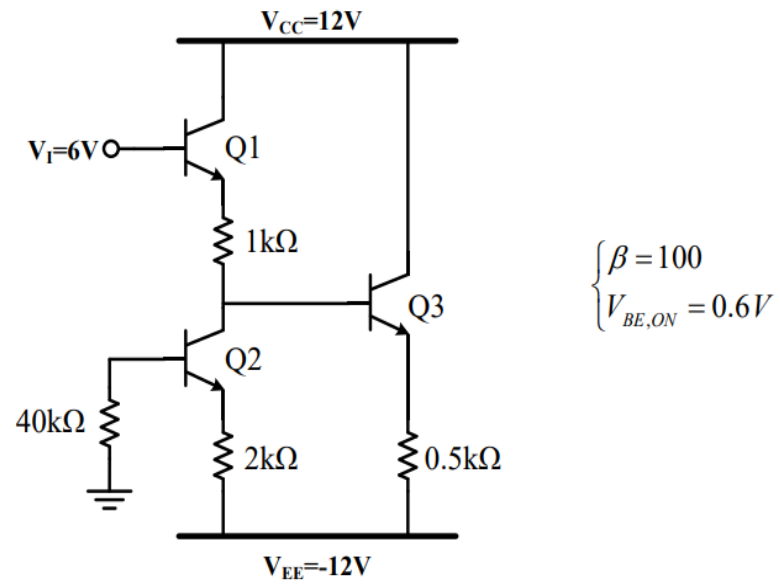5- In the circuit shown below, the transistors are the same. Determine the bias points.



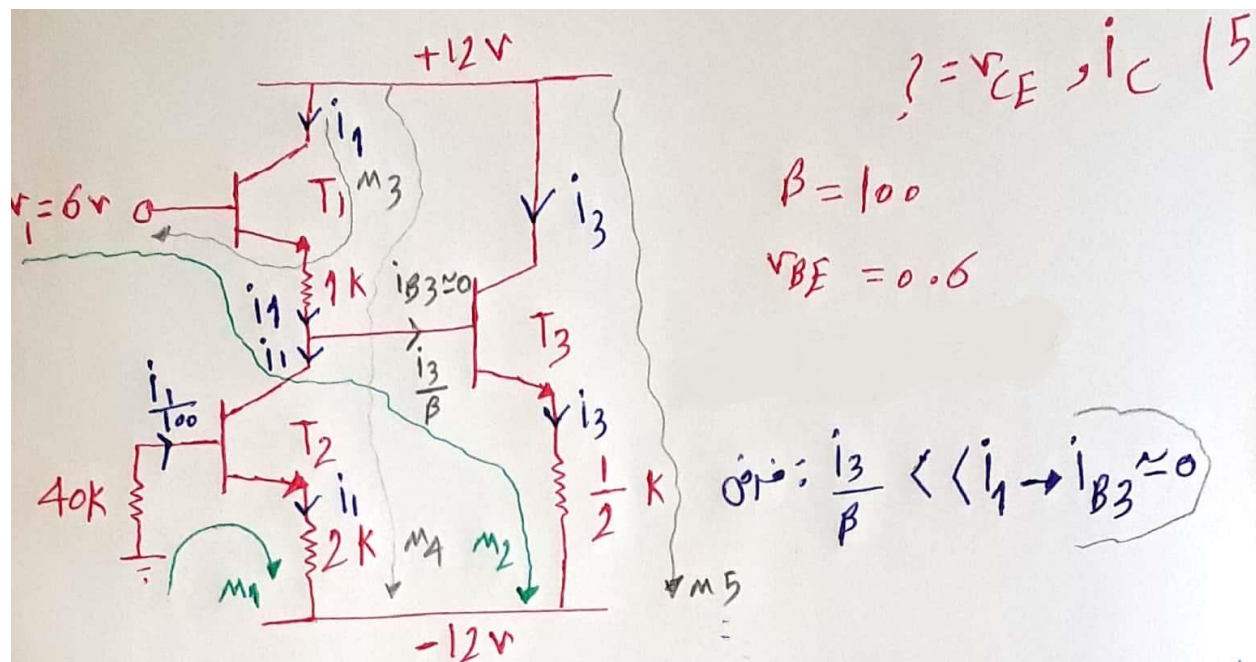

$$\text{KVL @ } M_1: \frac{40i_1}{100} + 0.6 + 2i_1 - 12 = 0 \rightarrow i_1 = 4.75 \text{ mA} \checkmark$$

$$\text{KVL @ } M_2: -6 + 0.6 + 1k i_1 + 0.6 + \frac{i_3}{2} - 12 = 0 \rightarrow$$

$$\frac{i_3}{2} = 12 \rightarrow i_3 = 24 \text{ mA} \checkmark$$

$$\frac{i_3}{\beta} = \frac{24}{100} < i_1 = 4.75 \rightarrow \text{فرض صحيح}$$


$$\text{KVL @ } M_3: -12 + V_{CE1} - 0.6 + 6 = 0 \rightarrow V_{CE1} = 6.6 \text{ V} \checkmark$$

$$\text{KVL @ } M_4: -12 + \underset{6.6}{V_{CE1}} + i_1 + V_{CE2} + 2i_1 - 12 = 0 \rightarrow V_{CE2} = 3.15 \text{ V} \checkmark$$


$$\text{KVL @ } M_5: -12 + V_{CE3} + \frac{i_3}{2} - 12 = 0 \rightarrow V_{CE3} = 12 \text{ V} \checkmark$$

|       |                                    |       |                                     |       |                                   |                                 |              |
|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| $T_1$ | $4.75 \text{ mA} \rightarrow i_b$  | $T_2$ | $4.75 \text{ mA} \rightarrow i_c$   | $T_3$ | $24 \text{ mA} \rightarrow i_c$   | $V_{CE1,2,3} > 0.2 \rightarrow$ | ص 3          |
| $T_1$ | $6.6 \text{ V} \rightarrow V_{CE}$ | $T_2$ | $3.15 \text{ V} \rightarrow V_{CE}$ | $T_3$ | $12 \text{ V} \rightarrow V_{CE}$ |                                 | در ناحیه قلی |

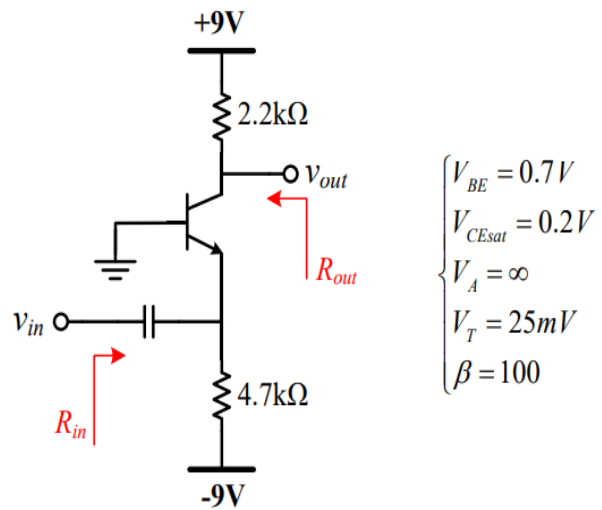6- Calculate the voltage gain, input resistance and output resistance of the following scheme.





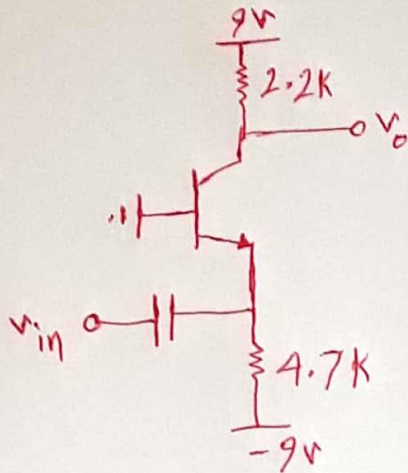

$$? = R_{out} \rightarrow R_{in} \rightarrow A_v \quad -6$$

$$V_{BE} = 0.7$$


$$V_{CE} = 0.2$$

$$V_A = \infty$$

$$V_T = 25mV$$

$$\beta = 100$$

DC:

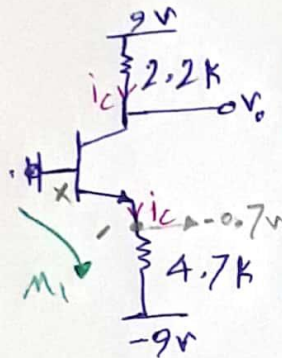

$$KVL @ M_1: i_C = \frac{9 - 0.7}{4.7} = 1.76mA$$


$$KVL @ M_2: V_{CE} = 18 - (2.2 + 4.7)i_C \Rightarrow$$

$$V_{CE} = 5.85V > 0.2V \rightarrow \text{فعال}$$

$$V_o = \frac{V_A}{i_C} = \infty \quad g_m = 70.4mS$$

$$r_\pi = 1.4k\Omega$$

AC:

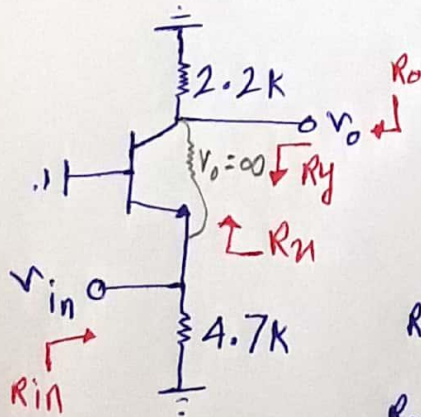

$$\frac{v_o}{v_{in}} = + \frac{2.2}{\frac{1}{g_m}} = 2.2 \times g_m = 154.8 \checkmark$$


$$R_{in} = 4.7 \parallel R_n = 14.2\Omega \checkmark$$


$$R_n = \frac{1}{g_m} = 0.014k\Omega = 14.2\Omega$$

$$R_o = 2.2 \parallel R_y = 2.2k\Omega \checkmark$$

$$R_y = r_o (1 + g_m (4.7 \parallel r_\pi)) = \infty$$

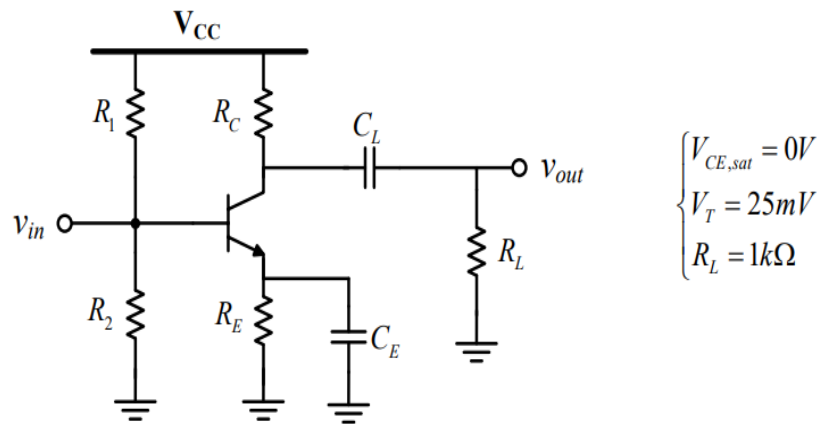7- In the following circuit, the voltage gain and the DC voltage drop on  $R_C$  is  $-48$  V/V and  $3$  V, respectively. Determine  $R_C$ .



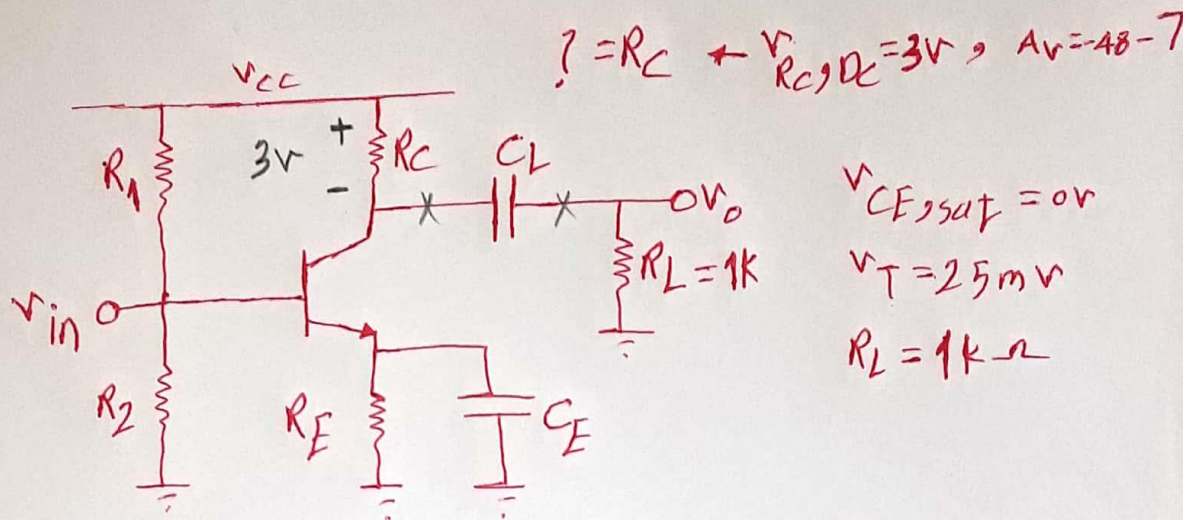


DC: اتصال جاري  $C_L \rightarrow$  اتصال جاري

$$i_C = \frac{3}{R_C}$$

$$g_m = 40i_C = \frac{120}{R_C} \text{ mS}$$

AC:

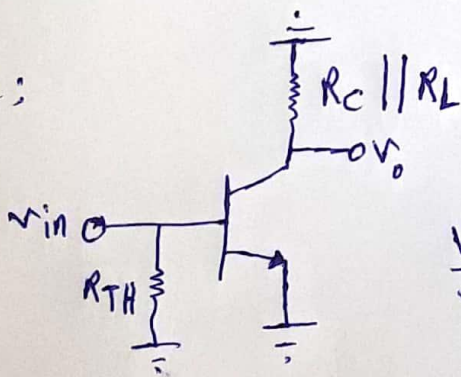

طبق سوال 48 -


$$\frac{v_O}{v_{in}} = -g_m (R_C \parallel R_L) = A_v$$

$$48 = \frac{120}{R_C} (R_C \parallel 1) \rightarrow$$

$$48 = \frac{120}{R_C} \left( \frac{R_C}{R_C + 1} \right) \rightarrow 48R_C = 72 \rightarrow R_C = 1.5k\Omega$$

8- In the following circuit,

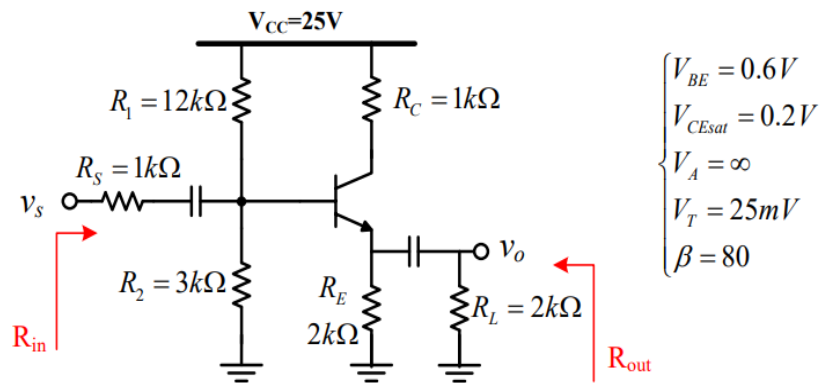- Calculate the voltage gain ( $V_{BE,ON}=0.7V$ ).
- Determine the output voltage ( $v_o$ ) swing.
- Modify  $R_1$  in order to maximize the output voltage swing.






DC:

صرف نظر از  $i_B$   
 $\beta R_E \gg R_{TH}$
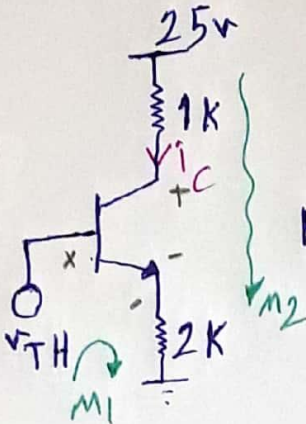
$$5V = \frac{3 \times 25}{(3+12)} = V_{TH}$$



$$\beta = 80$$

$$V_{BE} = 0.7V \quad A_V = ?$$

$$KVL @ M_1: i_C = \frac{5 - 0.7}{2} = 2.1mA$$

$$KVL @ M_2: V_{CE} = 25 - (2+1)i_C$$


$$V_{CE} = 18.7V > 0.2 \rightarrow \text{نقال}$$

$$g_m = 84 \frac{mA}{V}$$

$$V_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{80}{84} \approx 1k\Omega$$

$$V_o = \frac{V_A}{i_C} = \infty$$

AC:

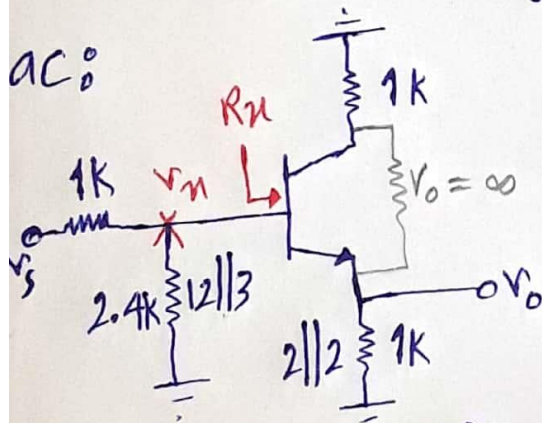


$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_n} \times \frac{v_n}{v_s}$$

$$\frac{v_o}{v_n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_m}} \approx 1$$

$$R_n = V_{\pi} + (\beta + 1)R_E = 1 + 80 \approx 80k\Omega$$
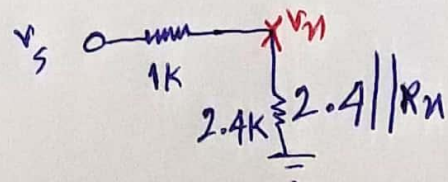
$$\frac{v_n}{v_s} = \frac{2.4}{2.4 + 1} = 0.7$$




$$\frac{v_o}{v_s} = 0.7 \times 1 = 0.7 \quad \checkmark$$



$$V_{CEQ} = 18.7V$$

$$i_{CQ} = 2.1mA$$

$$swing\{v_o\} = ? \quad |b$$

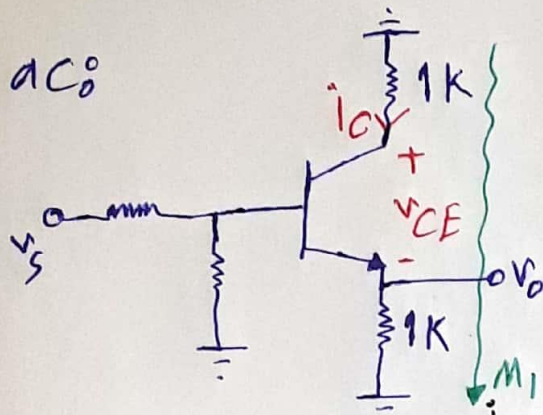


$$KVL @ M_1: i_C + v_{CE} + i_C = 0$$

$$v_{CE} = -2i_C$$

$$R_{AC} = 2$$

$$m = \frac{1}{R_{AC}} = \frac{1}{2}$$

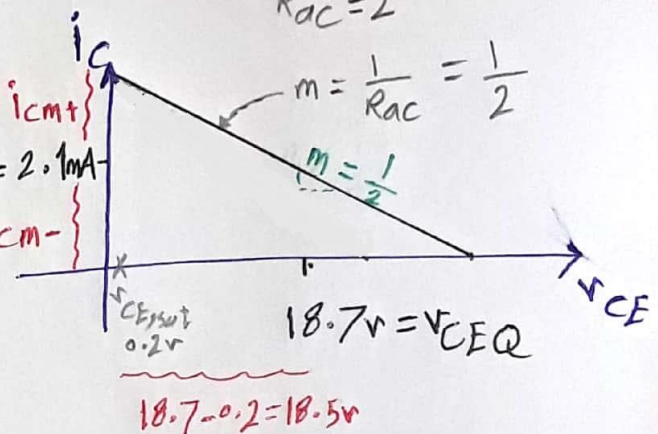

$$i_{Cm-} = i_{CQ} = 2.1mA$$

$$i_{Cm+} = \frac{V_{CEQ} - v_{CE,sat}}{R_{AC}} = \frac{18.7 - 0.2}{2} = 9.25$$

$$swing\{i_C\} = \min\{i_{Cm+}, i_{Cm-}\} = 2.1mA$$

$$v_o = 1k i_C \rightarrow swing\{v_o\} = 1k swing\{i_C\} = 2.1V \checkmark$$

-8  
 $R_1 = ?$  |  $C$   $\{ swing \}$  حدا اکثر بشود.

می خواصیم


$\{ swing \} \rightarrow i_{CQ} = \frac{V_{CC,eff} - V_{CE,sat}}{R_{DC} + R_{AC}}$   
 حدا اکثر بشود

$R_{DC} = 3k \Omega$

$R_{AC} = 2k \Omega$

$i_{CQ} = \frac{25 - 0.2}{3 + 2}$

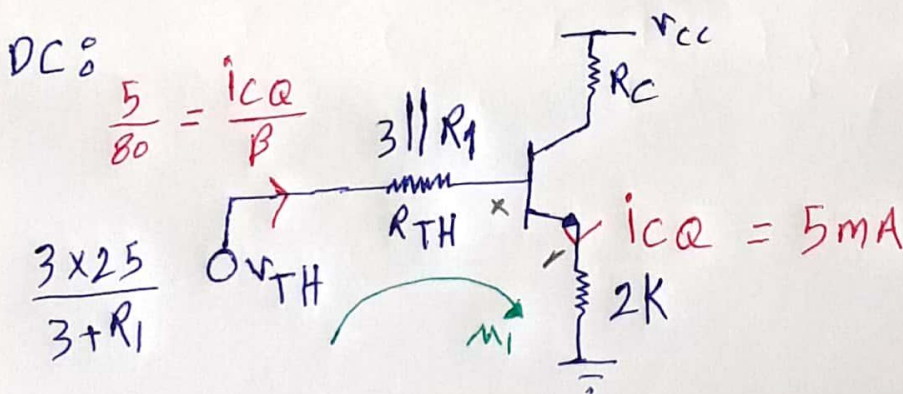$i_{CQ} \approx 5mA \rightarrow DC =$  جریان  $i_{CQ}$  در حالت



$R_1 || 3 \langle 3k \rightarrow \beta R_E \rangle \gg R_{TH} \rightarrow$  جریان بیس صرف نظر  $\rightarrow R_{TH, max} = 3k$   
 $160k \gg 3k$

KVL @  $m_1$ :  $\frac{-75}{R_1 + 3} + 0.6 + 2 \times 5 = 0 \rightarrow 10.6 R_1 = 43.2 \rightarrow$   
 $R_1 = 4k \Omega$