

حل مدار التوقيت

$$\langle V_i \rangle = \frac{5 \times 1 + (-1) \times (2)}{3} = 1 \text{ Volt} \quad (1)$$

الف)

$$Duty\ cycle = \frac{P_w}{T} = \frac{1}{3}$$

زمان وظیفه


$$t_r = t_f = \frac{0.35}{f_h} = \frac{0.35}{100 \text{ MHz}} = 0.35 \times 10^{-8} \quad (2)$$

$$= 3.5 \text{ nSec}$$

$$\eta_{\text{مداری}} = 2\pi \times f_c \times P_w = 2\pi \times 100 \text{ kHz} \times 1 \mu\text{sec}$$

$$= 0.628 \times 100\% = 62.8\%$$

ج) ثابت زمانی مدار

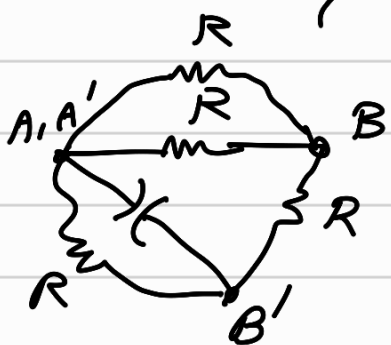


$$\tau = C \times ((R/2 + R) \parallel R)$$

$$= 2 \text{ nF} (3/2 \parallel 1 \text{ k}\Omega)$$


$$= 2 \times \frac{3/2 \times 1}{3/2 + 1} = \frac{3 \times 2}{5} \mu\text{Sec}$$

$$\tau = 1.2 \mu\text{Sec}$$
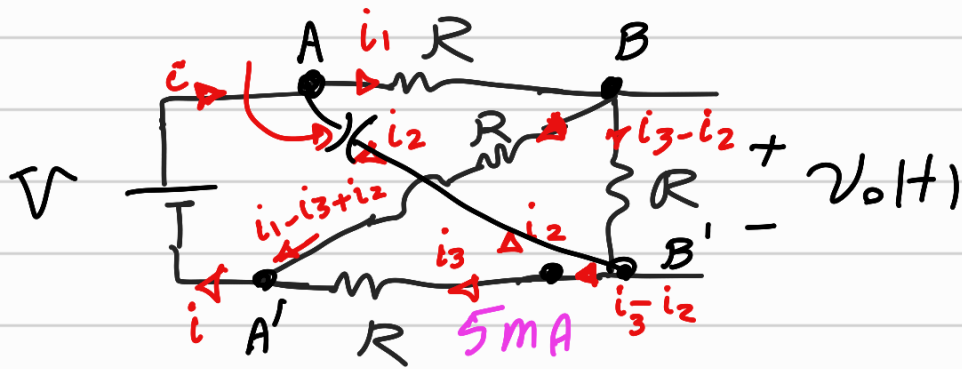
$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(0) - V_o(\infty)) e^{-t/\tau}$$



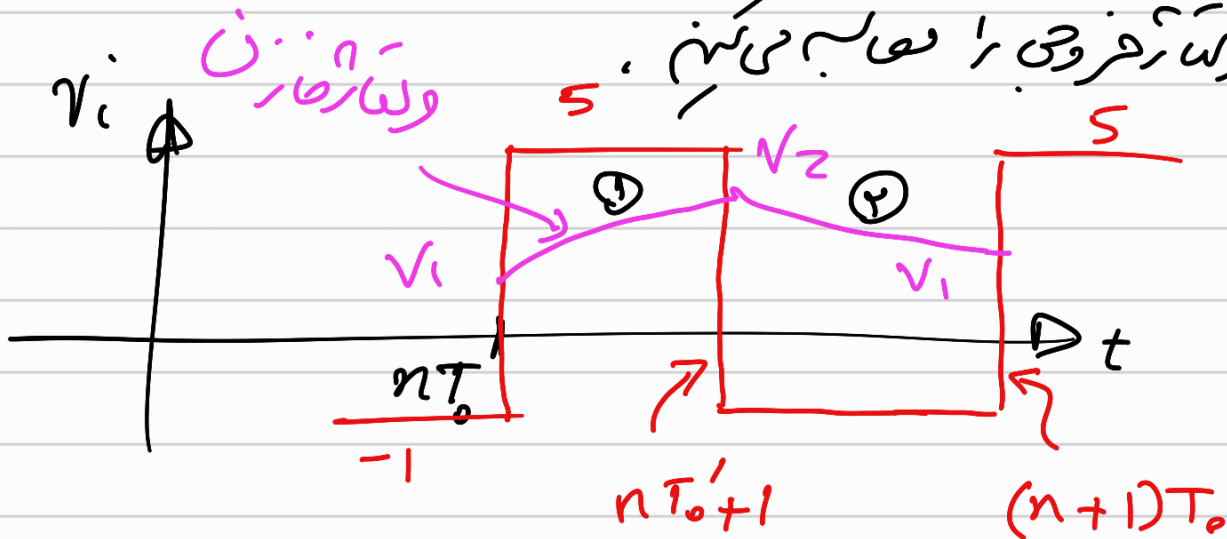
وولتاژ پتانسیل $V_{AB'}$ را در حالت دائمی نویسنده و یکبار آن را در
 صورتی که راس B' ولتاژ خازن فرم بسته دارد ابتدا از ادب B' آوریم
 از روی آن ولتاژ خروجی را معالجه می‌کنیم.




$T_o = 3 \mu sec$
 دوره تناوب

مشتی ①
 مشتی و ولتاژ
 خازن
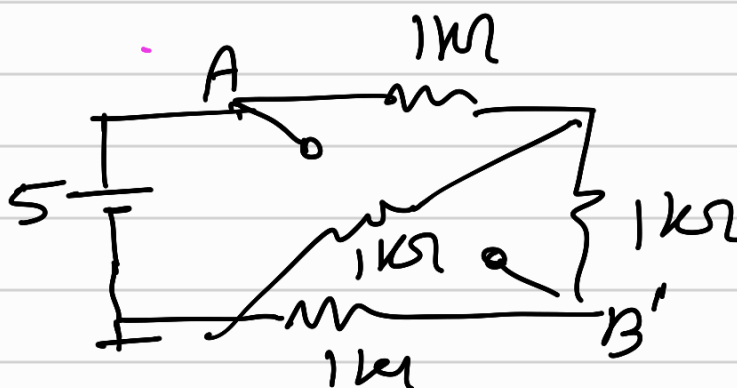
$$V_c(t) = V_c(\infty) + (V_c(nT_o^+) - V_c(\infty))e^{\frac{-(t-nT_o)}{\tau}}$$



دری به دست

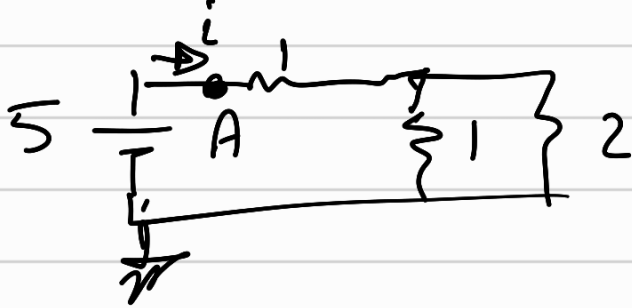

$$i = \frac{5}{1 + 2/3} = \frac{15}{5} = 3 \text{ mA}$$


$$V_A = 5 \text{ V}$$

$$V_{B'} = 1$$

$$\Rightarrow V_C(\infty) = 4 \text{ V}$$

$$V_C(t) = 4 + (V_1 - 4)e^{-(t - nT_0)/\tau}$$
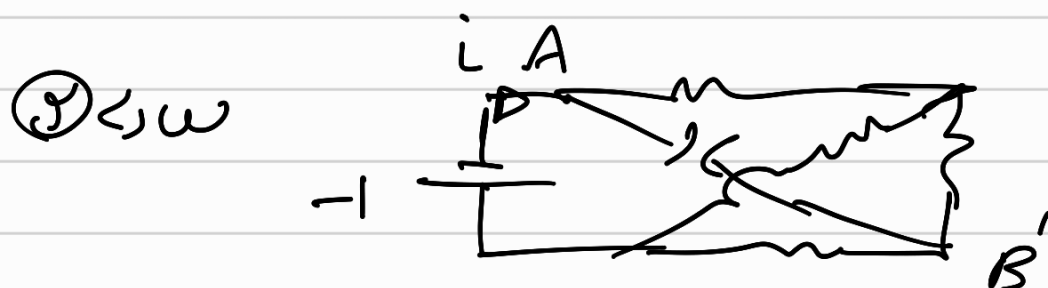
$$V_C(nT_0 + 1) = V_2 = 4 + (V_1 - 4)e^{-1/\tau} \quad (1)$$



$$i(\infty) = \frac{-1}{1 + 2/3} = -3/5 \text{ mA}$$

سأصل قبل

$$V_A = -1$$

$$V_{B'} = -1/5$$

$$\Rightarrow V_C(\infty) = -1 + 1/5 = -4/5 \text{ V}$$

$$V_C(t) = -4/5 + (V_2 + 4/5)e^{-(t - nT_0)/\tau}$$

$$V_C((n+1)T_0) = V_1 = -4/5 + (V_2 + 4/5)e^{-2/\tau} \quad (2)$$

①, ②

$$V_1 = -4/5 + (4 + (V_1 - 4)e^{-1/\tau} + 4/5)e^{-2/\tau}$$

$$V_1 = \frac{-4/5 + 4e^{-2/2} - 4e^{-3/2} + 4e^{-2/2}}{1 - e^{-3/2}}$$


$$V_1 = -0.2416 \quad \Rightarrow \quad V_2 = 4 + (-0.2416 - 4)e^{-1/1.2}$$

$$\tau = 1/2$$

$$\textcircled{1} \quad V_2 = 2.1566$$

$$\textcircled{1} \quad V_c(t) = 4 + (V_1 - 4)e^{-(t-nT_0)/\tau} \quad nT_0 \leq t \leq nT_0 + 1$$
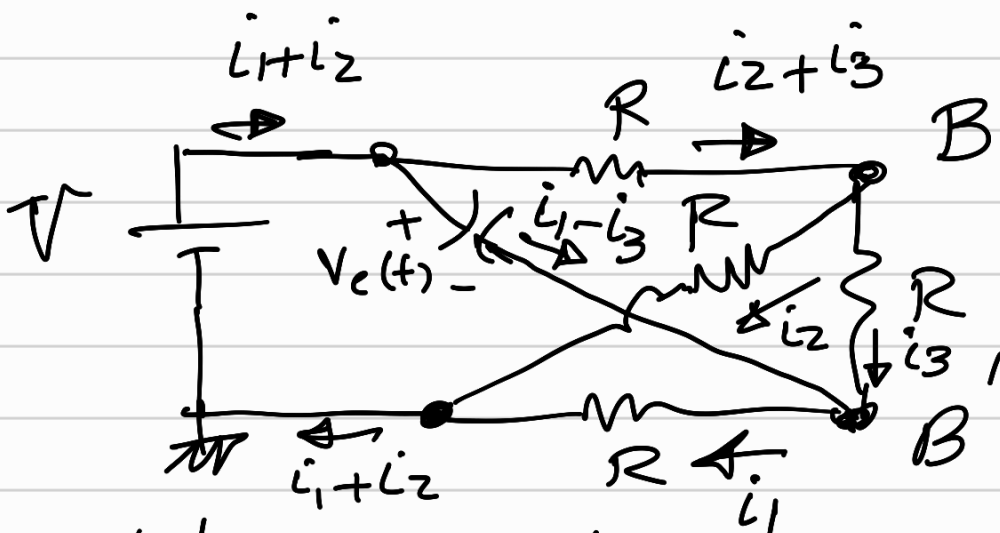
$$\textcircled{2} \quad V_c(t) = -4/5 + (V_2 + 4/5)e^{-(t-nT_0)/1.2} \quad nT_0 + 1 \leq t \leq (n+1)T_0$$



$$\begin{cases} V_{B'} = V - V_c(t) \\ i_1 = V_{B'}/R = V_{B'}/1 = V_{B'} \\ i_2 = V_B/R = V_B \\ i_3 = \frac{V_B - V_{B'}}{R} = V_B - V_{B'} = V_o(t) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad i_2 - i_1 = V_o(t)$$

$$\dot{V}_1 = V - V_C(t) \rightarrow \dot{V}_2 = V - V_C(t) - V_0(t)$$

$$V_C(t) = R(\dot{V}_2 + \dot{V}_3) + R\dot{V}_3$$

$$V_C(t) = R\dot{V}_2 + 2R\dot{V}_3$$

$$V_C(t) = V_0(t) + V - V_C(t) + 2V_0(t)$$

$$V_0(t) = \frac{2V_C(t) - V}{3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_0(t) = \frac{2V_C(t) - 5}{3} \quad \text{①} \quad nT_0 \leq t < nT_0 + 1 \\ V_0(t) = \frac{2V_C(t) + 1}{3} \quad \text{②} \quad nT_0 + 1 \leq t < (n+1)T_0 \end{array} \right.$$