
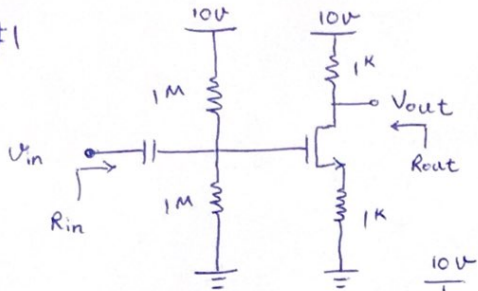


#1

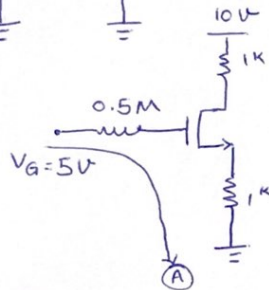

DC Analysis:



$$\begin{cases} V_{th} = 2V \\ \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2} \\ \lambda = 0 V^{-1} \rightarrow r_{ds} = \infty \end{cases}$$

$$KVL @ A: -5V + 0.5 I_G + V_{GS} + 1K I_D = 0$$


$$\Rightarrow V_{GS} = 5 - 1K I_D \quad (1)$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{4} (5 - 1K I_D - 2)^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_D = 1 mA \quad \checkmark \\ I_D = 9 mA \quad \times \end{cases}$$

$$\Rightarrow g_m = \sqrt{2 K' \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2 (0.5) \times 1} = 1 \text{ mmho}$$

AC Analysis:

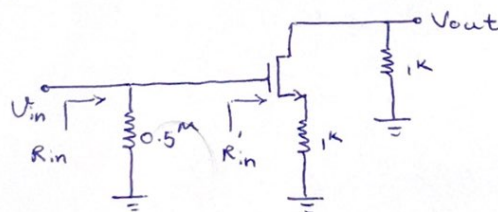


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m (R_D \parallel r_{ds})$$

$$= -1 (1K \parallel \infty) = -1$$

$$R_{in} = 0.5M \parallel R'_{in} \rightarrow R'_{in} = \infty \rightarrow R_{in} = 0.5M \parallel \infty = 0.5M = 500 \text{ k}\Omega$$


$$R_{out} = 1K \parallel r_{ds} (1 + g_m R_s) = 1K$$

b)

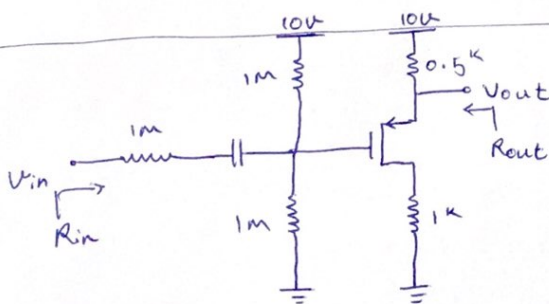

$$\begin{cases} V_{th} = -1V \\ \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 2 \frac{mA}{V^2} \\ \lambda = 0 \rightarrow r_{ds} = \infty \end{cases}$$

DC Analysis:

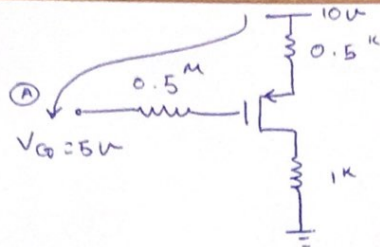


$$\text{KVL @ A: } -10 + 0.5^k I_D + V_{SG} + 0.5^m I_G + 5 = 0$$

$$\Rightarrow V_{SG} = 5 - 0.5^k I_D \quad (1)$$

$$I_D = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{th})^2 = (5 - 0.5^k I_D - 1)^2 \rightarrow \begin{cases} I_D = 4 \text{ mA} \checkmark \\ I_D = 16 \text{ mA} \times \end{cases}$$


$$\rightarrow g_m = \sqrt{2k' \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2 \times 2 \times 4} = 4 \text{ mmho}$$

AC Analysis:

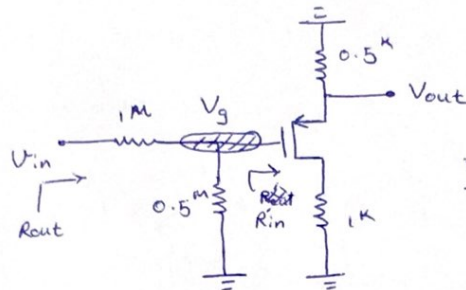

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_g} \approx \frac{V_g}{V_{in}}$$
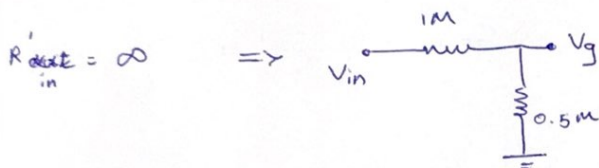
$$\frac{V_{out}}{V_g} = \frac{R_s}{R_s + \frac{1}{g_m}} = \frac{0.5^k}{0.5^k + \frac{1}{4}} \approx 0.6$$




$$\Rightarrow \frac{V_g}{V_{in}} = \frac{0.5^m}{1.5^m} \approx 0.3$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.6 \times 0.3 = 0.18$$

$$R_{in} = 1^m + [0.5^m \parallel R_{out}] = 1^m + (0.5^m \parallel \infty) = 1.5^m \Omega$$

$$R_{out} = 0.5^k \parallel \left(\frac{1}{g_m} \parallel \infty \right) = 0.5^k \parallel 0.25^k = 0.16^k \Omega$$

#2

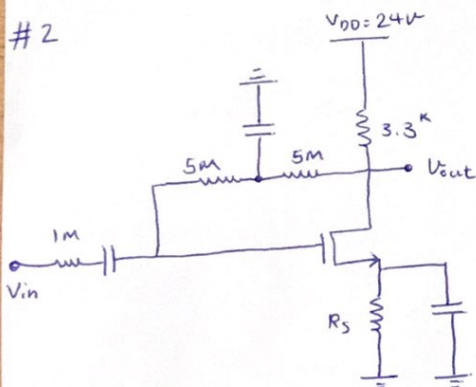

$$\begin{cases} \beta = 0.25 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \\ |V_{th}| = 3 \text{ V} \\ \lambda = 0 \rightarrow r_{ds} = \infty \end{cases}$$

$$\text{KVL @ A: } -24 + 3.3^k I_D + 10^m I_G + V_{GS} + R_s I_D = 0$$

$$V_{GS} = 24 - 3.3^k (2.5^m) - 2.5^m R_s$$

$$V_{GS} = 15.75 - 2.5^m R_s$$


$$I_D = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \Rightarrow 2.5 = \frac{0.25}{2} (15.75 - 2.5^m R_s - 3)^2$$

$$\begin{cases} R_s = 3.3^k \checkmark \\ R_s = 6.8^k \times \end{cases}$$


$$g_m = \sqrt{2k' \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2(0.25) \times 2.5} = 1.1 \text{ mmho}$$

DC Analysis:

$$I_D = 2.5 \text{ mA}$$

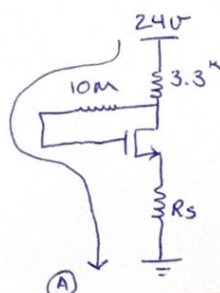

b) AC Analysis:

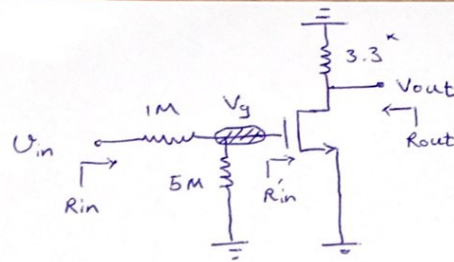


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = A_u = \frac{V_{out}}{V_g} \times \frac{V_g}{V_{in}} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_g} = -g_m (R_o \parallel r_{ds}) = -1.1 (3.3 \parallel \infty) = -3.63$$

$$\frac{V_g}{V_{in}} \approx \frac{V_{in}}{1M + 5M} = \frac{5}{6} = 0.8 \Rightarrow A_u = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -3.63 \times 0.8 = -2.9$$

$$R_{in} = 1M + (5M \parallel \infty) = 6M\Omega, \quad R_{out} = 3.3k \parallel r_{ds}(1 + g_m R_s) = 3.3k$$

#3

a)

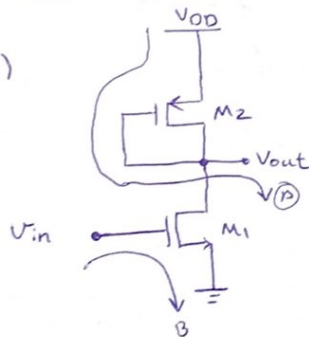

AC Analysis: KVL @ A: $0 + V_{SG} + V_{out} = 0$

$$\Rightarrow V_{SG2} = -V_{out}$$



$$KVL @ B: -V_{in} + V_{GS1} = 0 \Rightarrow V_{in} = V_{GS1}$$

$$I_{D1} = I_{D2} \rightarrow \frac{k'_1 W}{2L} (V_{GS1} - V_{th})^2 = \frac{k'_2 W}{2L} (V_{GS2} - V_{th})^2$$


$$\frac{1}{g_{m2}} \approx \frac{1}{g_{m1}}$$

$$\Rightarrow V_{in} \rightarrow M_1 \rightarrow \frac{1}{g_{m2}} \Rightarrow A_u = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{ds1} \right)$$


b)

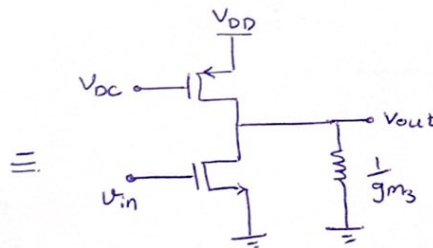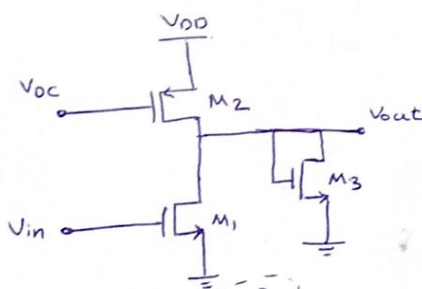


AC Analysis:

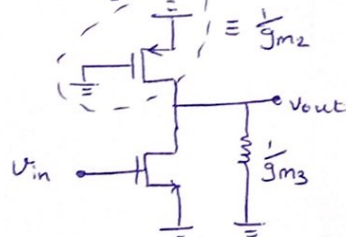


\Rightarrow

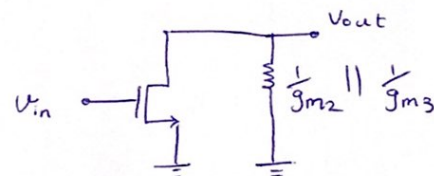

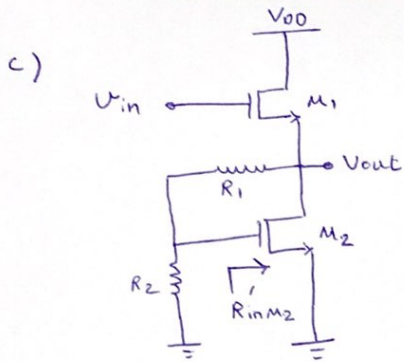
$$\Rightarrow A_u = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{ds1} \right)$$





$$R'_{in}(M_2) = \infty$$

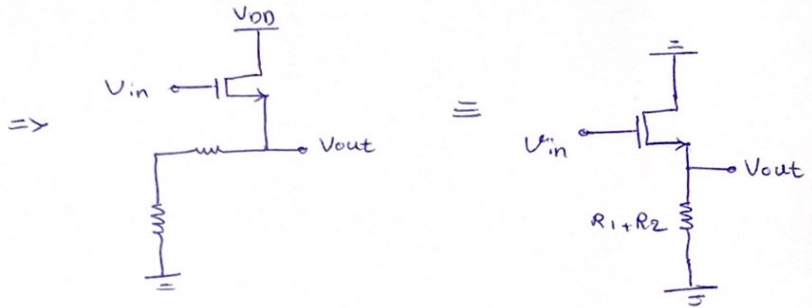

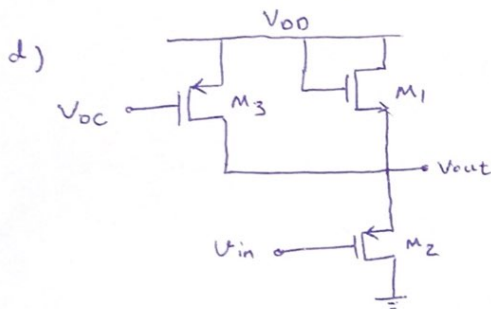
$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{(R_1 + R_2) + \frac{1}{g_{m1}}}$$



AC Analysis :

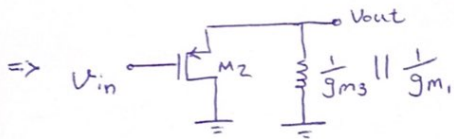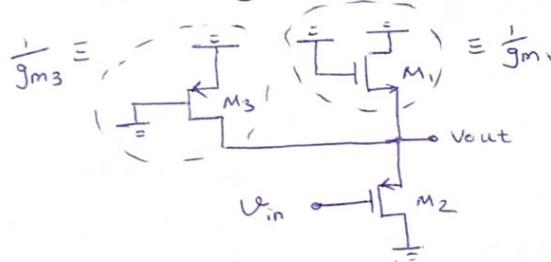

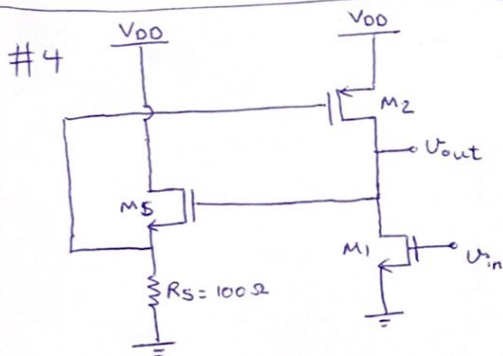
$$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{g_{m3}} \parallel \frac{1}{g_{m1}}}{(\frac{1}{g_{m3}} \parallel \frac{1}{g_{m1}}) + \frac{1}{g_{m2}}}$$




$$\begin{cases} g_m = 10 \frac{mA}{V^2} \\ \lambda = 0 \rightarrow r_{ds} = \infty \end{cases}$$

Small signal model :


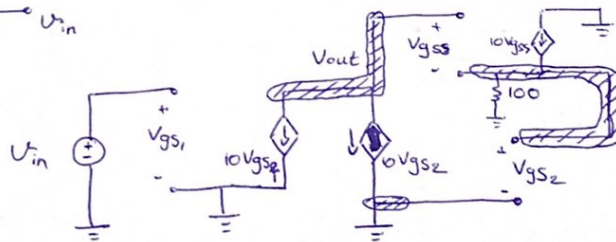


$$KCL @ V_{out} : 10V_{gs2} + 10V_{gs1} = 0 \rightarrow$$


#5

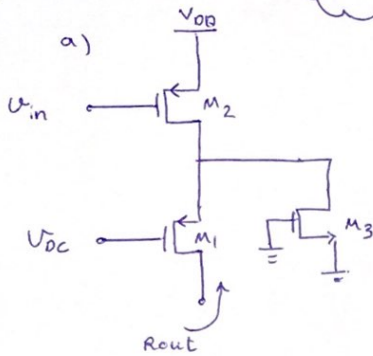 $\lambda \neq 0$ 



AC Analysis:

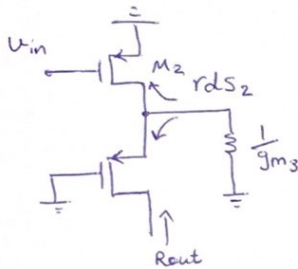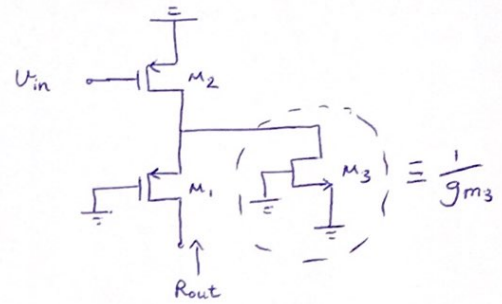

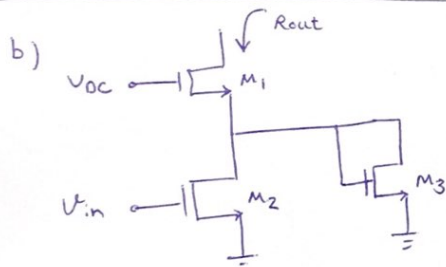
$$\Rightarrow \text{Circuit diagram} \quad R_{out} = r_{ds1} \left(1 + g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{ds2} \right) \parallel r_{ds1} \right)$$





AC Analysis:

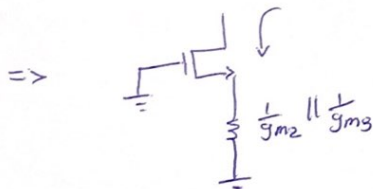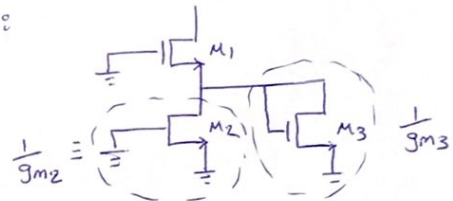
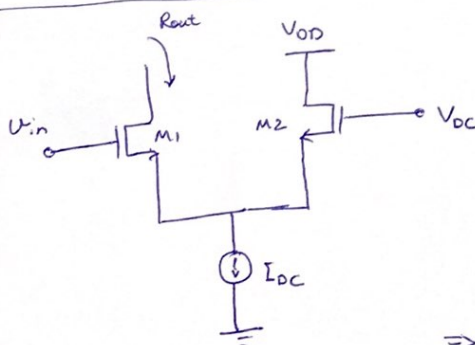
$$\Rightarrow \text{Circuit diagram} \quad r_{ds1} \left(1 + g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{m3}} \parallel \infty \right) \right) = R_{out}$$



AC Analysis:

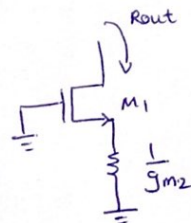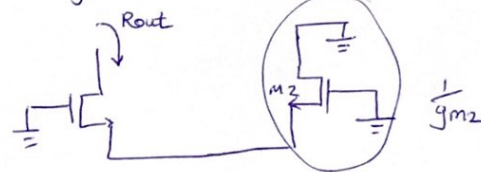

$$\Rightarrow \text{Circuit diagram} \quad r_{ds1} \left(1 + g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \right) \right) = R_{out}$$