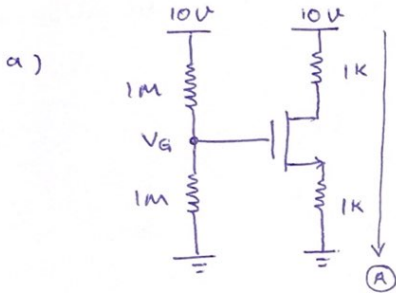


#1



$$V_{th} = 2V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2}$$

$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \\ I_D = \frac{K'}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \end{cases}$$


$$V_G = \frac{1M}{2M} \times 10 = 5V \Rightarrow I_D = \frac{0.5}{2} (V_G - V_S - 2)^2 \Rightarrow I_D = \frac{1}{4} (3 - 1^k I_D)^2$$

$$\Rightarrow 4I_D = (3 - 1^k I_D)^2 \Rightarrow 4I_D = 9 + I_D^2 - 6I_D \Rightarrow -I_D^2 + 10I_D - 9 = 0 \Rightarrow \begin{cases} I_D = 1mA \\ I_D = 9mA \end{cases}$$

$$\text{For } I_D = 1mA: V_S = 1mA \times 1^k = 1V \rightarrow V_{GS} = 5 - 1 = 4V \quad \checkmark$$

$$\text{For } I_D = 9mA: V_S = 9mA \times 1^k = 9V \rightarrow V_{GS} = 5 - 9 = -4V \quad \times$$
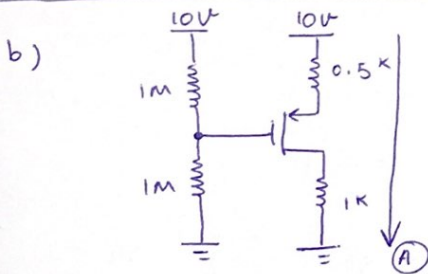
$$KVL @ A: -10 + 1^k I_D + V_{DS} + 1^k I_D = 0 \Rightarrow \underline{V_{DS} = 8V}$$



$$V_{th} = 1V$$

$$\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 2 \frac{mA}{V^2}$$

$$\begin{cases} V_{SD} > V_{SG} - |V_{th}| \\ I_D = \frac{K'}{2} \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_{th}|)^2 \end{cases}$$


$$V_G = 5V \rightarrow I_D = \frac{2}{2} (V_S - 5 - 1)^2 \Rightarrow I_D = (10 - 0.5^k I_D - 6)^2 \Rightarrow I_D = \begin{cases} 4mA \\ 16mA \end{cases}$$

$$\text{For } I_D = 4mA: V_S = 8V \rightarrow V_{SG} = 8 - 5 = 3V > |V_{th}| \quad \checkmark$$

$$\text{For } I_D = 16mA: V_S = 2V \rightarrow V_{SG} = 2 - 5 = -3 < |V_{th}| \quad \times$$

$$\Rightarrow KVL @ A: -10 + 0.5^k I_D + V_{SD} + 1^k I_D = 0 \Rightarrow \underline{V_{SD} = 4V \geq V_{SG} - |V_{th}|}$$

c)

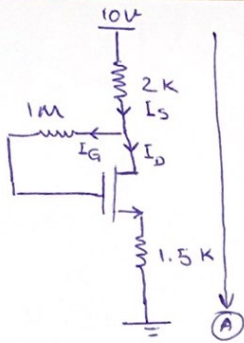

$$V_{th} = 1V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \frac{mA}{V^2}$$

$$I_S = I_D + I_G$$

$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \\ I_D = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \end{cases}$$

$$V_G = I_G \times 1M = 0 \Rightarrow I_D = \frac{1}{2} (0 - 1.5^k I_D - 1)^2 \rightarrow$$

معادله جواب حقیقی ندارد.
این ترانزیستور در ناحیه Triode قرار دارد.

$$\text{Triode Region: } \begin{cases} V_{GS} - V_{th} > V_{DS} \\ I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_D = \left[(0 - 1.5^k I_D - 1) \cdot (10 - 2^k I_D - 1.5^k I_D) - \frac{1}{2} (10 - 2^k I_D - 1.5^k I_D)^2 \right]$$

$$\Rightarrow I_D = \left[(-1.5^k I_D - 1) \cdot (10 - 3.5^k I_D) - \frac{1}{2} (10 - 3.5^k I_D)^2 \right] \rightarrow I_D = \begin{cases} 3.02 \text{ mA} \\ 22.69 \text{ mA} \end{cases}$$


$$\text{if } I_D = 3.02 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -1.5^k \times 3.02 = -4.53, V_{DS} = -0.57 \rightarrow V_{GS} - V_{th} < V_{DS}$$

$$\text{if } I_D = 22.69 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -34.03, V_{DS} = -69.41 \rightarrow \underbrace{V_{GS} - V_{th}}_{= -35.03} > V_{DS}$$

$$\text{KVL @ A: } -10 + 2^k I_D + V_{DS} + 1.5 I_D = 0 \Rightarrow \underline{V_{DS} = -69.415 V}$$

#2

a)

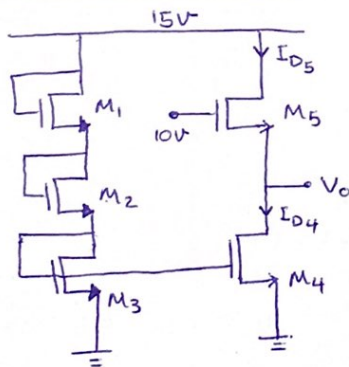

$$I_{D5} = I_{D4} \quad (I)$$


$$I_{D5} = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (10 - V_O - V_{th})^2$$

$$I_{D4} = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (V_{G4} - 0 - V_{th})^2$$

$$(I) \rightarrow \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (10 - V_O - V_{th})^2 = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (V_{G4} - V_{th})^2$$

$$\Rightarrow (10 - V_O - V_{th})^2 = (V_{G4} - V_{th})^2$$
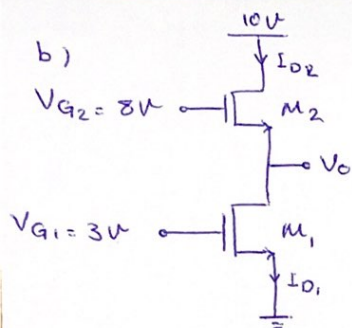
$$\begin{cases} 10 - V_O - V_{th} = V_{G4} - V_{th} \Rightarrow V_O = 10 - V_{G4} \\ 10 - V_O - V_{th} = -V_{G4} + V_{th} \Rightarrow V_O = 10 - 2V_{th} + V_{G4} \end{cases}$$



$$I_{D1} = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (3 - V_{th})^2$$


$$I_{D2} = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (8 - V_O - V_{th})^2$$

$$I_{D1} = I_{D2} \rightarrow \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (3 - V_{th})^2 = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (8 - V_O - V_{th})^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3 - V_{th} = 8 - V_O - V_{th} \Rightarrow V_O = 5V \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3 - V_{th} = -8 + V_O + V_{th} \Rightarrow V_O = 11 - 2V_{th} \end{array} \right.$$

#3

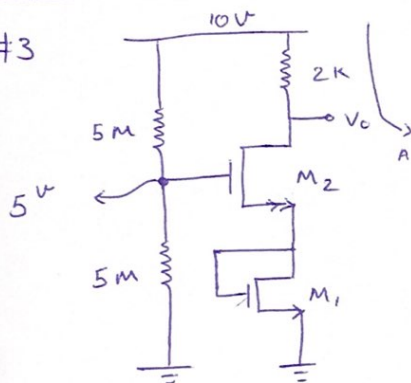

$$\beta = 0.5 \frac{mA}{V^2}$$

$$V_{th} = 0.5V$$

$$V_{G2} = \frac{5M}{10M} \times 10 = 5V$$


$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \xrightarrow{M2} 10 - 2^k I_{D2} - V_S > 5 - V_S - 0.5$$

$$10 - 2^k I_{D2} > 4.5 \rightarrow I_{D2} < 2.75 mA$$

$$\therefore I_{D2} = 2 \rightarrow \text{KVL @ A: } -10 + 2^k I_{D2} + V_O = 0$$

$$\Rightarrow V_O = 6V$$

#4

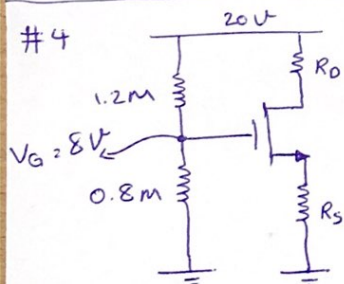

$$V_{th} = 2V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2}$$

$$R_D, R_S = ? \rightarrow I_D = 1mA, \text{ saturation region}$$

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 \Rightarrow 1 = \frac{1}{4} (8 - V_S - 2)^2 \rightarrow \begin{cases} V_S = 4V \\ V_S = 8V \end{cases}$$


$$V_{GS} > V_{th} > 0 \Rightarrow 8 - V_S > 2 > 0 \Rightarrow 0 < V_S < 6 \rightarrow V_S = 4V$$

$$\Rightarrow R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{4V}{1mA} = 4K\Omega$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \rightarrow V_O - 4 > 8 - 4 - 2 \Rightarrow V_O > 6V$$

$$20 - V_O = R_D I_D \xrightarrow{I_D=1} V_O = 20 - 1^m R_D \Rightarrow 20 - 1^m R_D > 6 \Rightarrow R_D < 14K$$

#5

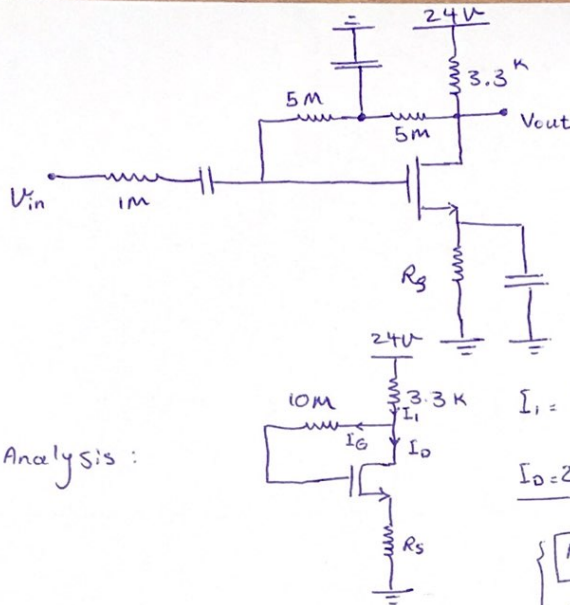

$$\beta = 0.25 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$|V_{th}| = 3\text{V}$$

DC Analysis:

$$I_i = I_D + I_G \Rightarrow I_D = \frac{0.25}{2} (-R_S I_D - 3)^2$$


$$I_D = 2.5 \text{ mA} \quad 2.5 = 0.125 (-2.5 R_S - 3)^2$$

$$\begin{cases} R_S = -2.98 \text{ k}\Omega \\ R_S = 0.58 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$\text{If } R_S = -2.98 \text{ k}\Omega \rightarrow V_S = -2.98 \times 2.5 = -7.45 \text{ V} \rightarrow \underbrace{V_{GS} > V_{th}}_{7.45} > 0 \quad \checkmark$$

$$\text{If } R_S = 0.58 \text{ k}\Omega \rightarrow V_S = 0.58 \times 2.5 = 1.45 \text{ V} \rightarrow V_{GS} \not> V_{th} > 0 \quad \times$$

#6

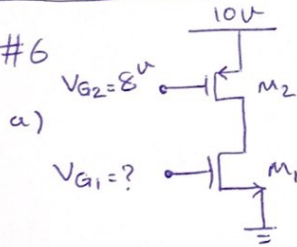

a)

$$\mu_n C_{ox} = 400 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$

$$\frac{W}{L} = \frac{1 \mu\text{m}}{0.1 \mu\text{m}}$$

$$|V_{th}| = 1\text{V}$$

$$\beta_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 4000 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} = 4 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$\beta_p = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 1000 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$M_1: V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \rightarrow V_D - V_S \geq V_G - V_S - 1 \Rightarrow \boxed{V_G \leq V_D + 1}$$

$$I_{D1} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 = 2 (V_G - 1)^2 \Rightarrow \boxed{I_{D1} = 2 (V_{G1} - 1)^2} \quad *$$


$$M_2: V_{SD} > V_{SG} - |V_{th}| \Rightarrow V_S - V_D > V_S - V_G - 1 \Rightarrow \boxed{V_{D1} \leq 9\text{V}}$$

$$I_{D2} = \frac{\beta_p}{2} (V_{SG} - |V_{th}|)^2 = \frac{1}{2} (2 - 1)^2 = 0.5 \text{ mA} = I_{D1}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} = 2 (V_{G1} - 1)^2 \rightarrow \begin{cases} V_{G1} = 1.5 \text{ V} \\ V_{G2} = 0.5 \text{ V} \end{cases}$$

$$\text{If } V_{G1} = 1.5 \rightarrow V_{GS} > V_{th} \quad \checkmark$$
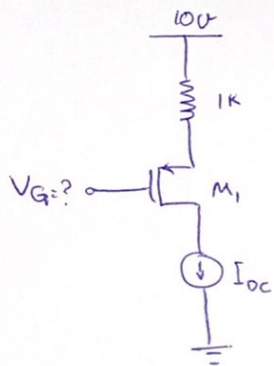
$$\text{If } V_{G1} = 0.5 \rightarrow V_{GS} \not> V_{th} \quad \times$$



$$I_{oc} = 1 \text{ mA}$$

$$\mu_p C_{ox} = 400 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$

$$\frac{W}{L} = \frac{2 \mu\text{m}}{0.1 \mu\text{m}}$$

$$V_{th} = 0.5 \text{ V}$$

$$\beta_p = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 400 \times \frac{2}{0.1} = 8000 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$

$$= 8 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{SG} - |V_{th}|)^2 \Rightarrow 4(10 - I_D \cdot 1\text{k} - V_G - 0.5)^2 = I_D$$

$$\xrightarrow{I_D = 1 \text{ mA}} 1^{\text{m}} = 4(9 - V_G - 0.5)^2 \rightarrow \begin{cases} V_G = 8 \\ V_G = 9 \end{cases}$$

$$\nexists V_G = 8: V_{SG} = 9 - 8 = 1 > 0 \quad \checkmark$$

$$\nexists V_G = 9: V_{SG} = 9 - 9 = 0 \not> 0 \quad \times$$