
دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده برق

آزمون مجازی_درونترمی اصول سیستمهای مخابراتی، اردیبهشت ۱۴۰۱


گروه اول

- ۱ مدت آزمون ۹۰ دقیقه است.
- ٢ پاسخها كاملا واضح و خوانا باشند.
 - ٣- آزمون متن باز است.
- ۴- هر ابهامی بود خودتان فرض مناسبی را در نظر گرفته و مساله را حل کنید. لذا در طول آزمون سوال نفرمایید.
- ۵- تا قبل از اتمام مهلت آزمون تمام عکسها از پاسخنامه خود را باید (فقط به خصوصی بنده) ارسال کرده باشید؛
 حالا تمام عکسها را داخل یک فایل pdf قرار داده و آن را به خصوصی بنده ارسال کنید. این فایل pdf اشکالی ندارد که بعد از اتمام مهلت آزمون ارسال شود اما در اولین فرصت ممکن ارسال شود.
 - ۶- كيفيت فايل pdf حتما بايد مناسب و جهت متن آن از بالا به پايين باشد تا بررسي آن راحت باشد.
- ۷- ترجیحا تصویر کارت دانشجویی (وگرنه تصویر کارت ملی) خودتان روی پاسخنامه باشد البته مراقب باشید که کارت دانشجویی روی پاسخ را نگرفته باشد.
 - ۸ پاسخهای مشابه مشمول کسر یا حذف نمره می شوند.

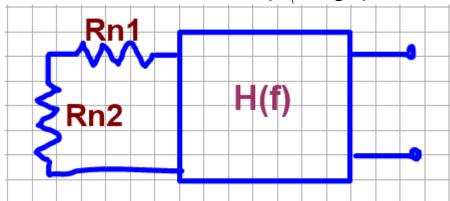۱ ـ توان متوسط نویز ولتاژی را در خروجی سیستم زیر به دست آورید.



که در آن سیستم (H(f شامل مدار زیر است:

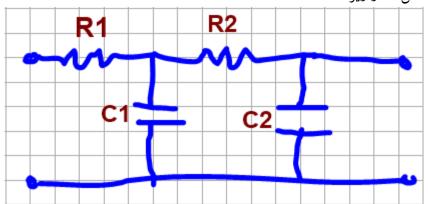

دو مقاومت Rn1 و Rn2 نویزی و سایر مقاومتها بدون نویز فرض می شوند.

مقادیر تمام مقاومتها (نویزی و غیرنویزی) برابر ۱۰ کیلواُهم و مقادیر تمام خازنها ۱۰ نانوفاراد در نظر گرفته شود. برای سایر پارامترها (در صورت وجود و نیاز) مقدار معقول و مناسبی در نظر بگیرید. ۲_ فرستنده یک سیستم راداری از پالس p(t)=sinc(200t) استفاده میکند.

الف) یک عبارت مناسب برای سیستم گیرنده، $H_R(f)$ ، طوری پیدا کنید که این سیستم راداری بهترین کارایی را در تشخیص اهداف داشته باشد؟

ب) نویز با چگالی طیفی $G_n(f) = 10e^{-4f}$ وارد این سیستم گیرنده راداری می شود. عبارت توان متوسط نویز در ورودی و خروجی این سیستم را محاسبه کنید.

 $\mathbf{x}(t)$ با ورودي $\mathbf{x}(t)$ را به دست آورید (به شکل برای یك کانال با پاسخ فرکانسي زیر رابطه ي خروجي $\mathbf{y}(t)$ با ورودي (x(t) با پاسخ فرکانسي زیر رابطه ي خروجي سرراست و جمع و جور).

ب) نوع اعوجاج آن را با دلیل مشخص کنید.

ج) مشكل اعوجاج آن را حل كنيد (با جزئيات و رسم شكل).

 $H_c(f) = 0.8e^{-j[10\omega + 0.01\sin 10\omega]}$