دانشگاه صنعتی شاهرود آزمون مجازی دوم درس اصول سیستمهای مخابراتی دانشکده برق تابستان ۱۳۹۹

هر سوال که فکر میکنید مشکلی دارد یا پارامتری را مشخص نکرده یا مقداری را نداده است؛ خودتان با ذکر دلیل مقدار یا فرض مناسبی در نظر گرفته و آن را در پاسخنامه خود توضیح دهید. ** لذا در زمان امتحان سوال نفرمایید.


سوالات گروه اول

ا _ از روی دو متغیر تصادفی مستقل X_1 و X_2 که دارای متوسط صفر و واریانس σ^2 هستند، دو فرآیند تصادفی $v_2(t)$ و $v_2(t)$ به صورت زیر ساخته شده است. تابع همبستگی متقابل این دو فرآیند را محاسبه کنید.

 $v_1(t) = X_1 \cdot \sin(10t) + X_2 \cdot \cos(10t)$ $v_2(t) = X_2 \cdot \sin(10t) - X_1 \cdot \cos(10t)$

(x(t)) با یک سیستم LTI با پاسخ ضربه ی $h(t)=5e^{-5\tau}u(t)$ یک ورودی سیگنال تصادفی $R_x(\tau)=4\delta(\tau)$ با $R_x(\tau)=4\delta(\tau)$ را به دست آورید $R_y(\tau)=4(\tau)$ خروجی این سیستم است).

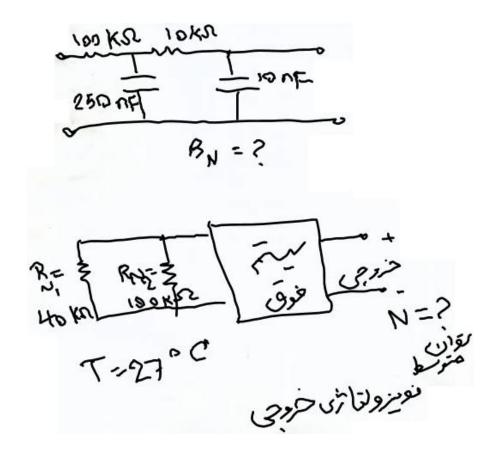۳_ توان متوسط ولتاژ نویزی را در خروجی سیستم مشخص شده در شکل زیر به دست آورید.



 F_0 نویز سفید گوسی به یک فیلتر BPF ایدهآل با فرکانس مرکزی F_0 الله F_0 بهنای باند BPF گین ۱۰ و تاخیر F_0 اعمال می شود. هر یک از عبارتها یا مقادیر زیر را محاسبه کنید: $G_y(f)$ (لف) F_0 الف F_0 (باند F_0 (بان