
دانشگاه صنعتی شاهرود آزمون مجازی نهایی درس اصول سیستمهای مخابراتی دانشکده برق تابستان ۱۳۹۹

هر سوال که فکر میکنید مشکلی دارد یا پارامتری را مشخص نکرده یا مقداری را نداده است؛ خودتان با ذکر دلیل مقدار یا فرض مناسبی در نظر گرفته و آن را در پاسخنامه خود توضیح دهید. ** لذا تا حد امکان در زمان امتحان سوال نفرمایید.

سوالات گروه اول

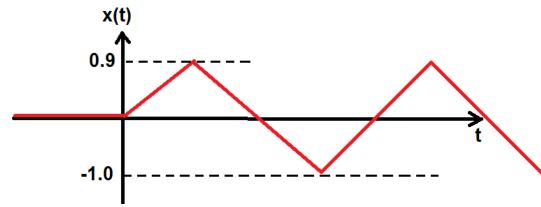 $\mu > 1$ مدوله کرده و شکل موج سیگنال $\mu > 1$ و یک بار با $\mu > 1$ مدوله کرده و شکل موج سیگنال مدوله شده، ($\mu > 1$ در هر کدام از این حالتها رسم کنید. حالا همین کار را در مورد مدوله کردن این سیگنال به روش DSB تکرار کنید. در ترسیمهای خود جاهایی که برگشت فاز رخ می دهد را مشخص کنید. فرکانس $\mu > 1$ را به حد کافی بزرگ انتخاب کنید.



 $x(t) = 4\sin 500\pi t + 2\cos 1500t$ مدوله کنیم. محدوده مجاز $x(t) = 4\sin 500\pi t + 2\cos 1500t$ مدوله کنیم. محدوده مجاز فرکانس حامل، f_c را به دست آورید.

 T_{Δ} برابر وش FM و با T_{Δ} برابر این سیگنال را به روش FM و با T_{Δ} برابر T_{Δ} برابر T_{Δ} برابر وقت FM و باند را در هر کدام از این T_{Δ} برابر 0.0، 0.2، 0.8، 0.4، 0.4 و 100 کیلوهرتز مدوله می کنیم. الف) پهنای باند را در هر کدام از این حالتها محاسبه کنید؛ ب) مساله را برای مدولاسیون PM با T_{Δ} برابر 0.0، 0.1، 0.0، و 1.5 رادیان (rad) تکرار کنید. توجه: علاوه بر نوشتن جزئیات محاسبه پهنای باند، نتایج نهایی را در یک جدول جداگانه برای قسمت (ب) وارد کنید.

 f_c یک سیگنال پیام با $W=10~{\rm KHz}$ را توسط یک مدولاتور FM با f_Δ مشخص و با فرکانس حامل F_Δ سیستم متشکل از یک عنصر غیرخطی و سپس یک فیلتر FM عنصر غیرخطی و سپس یک فیلتر میانگذر (BPF) با فرکانس مرکزی FM اعمال کرده ایم تا سیستم مزبور به عنوان یک سهبرابرکننده فرکانسی عمل کند. طیف سیگنال ورودی فیلتر FM را (تا حد امکان دقیق) رسم کرده و از آن جا حداکثر مقدار FM برای این که فیلتر FM کار خود را به درستی انجام دهد، به دست آورید.

 α _ سیگنال پیام (α که رفتاری متناوب دارد در شکل (الف) نمایش داده شده است (دو دوره ی دوره ی α رفتاری متناوب آن نمایش داده شده است). این سیگنال را به کمک مدولاتور شکل (ب) با α مدوله می کنیم. شکل موج تمام نقاط مهم این طرح را به صورت دقیق (برای حداقل یک دوره ی تناوب) رسم کنید.

